

П.О.Э. (практика)

Синилов
Александр Васильевич

PROFF

1) уред. П.О.Э. и Э.К. абм. Бессонов

пог. рег. Конкин

Атабеков

2) "Основы теории цепей" Сиряков, Конкин, Зевеке

3) методики абм. станав П.О.Э. I часть

Мелевский раздел III


4) расчёт задания станав а) "разветвл.

цель пост. тока"


б) абм. Кондратьева, Коннова, разветвленная

цель циркуляционного тока

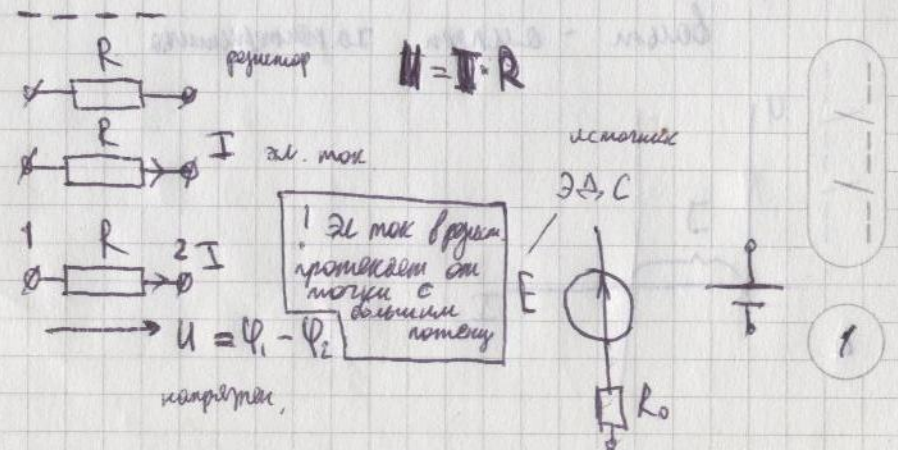5) калькулятор с возможными операциями с матрицами и комплексными числами



Вольт - амперн. характеристика:


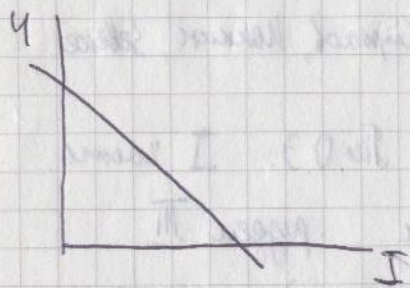


$P_2 = P_1 + E \cdot I$! стрелка в кружке направлена в сторону повышения мощности!



источник тока

Вольт - амперн. характеристика

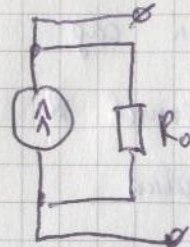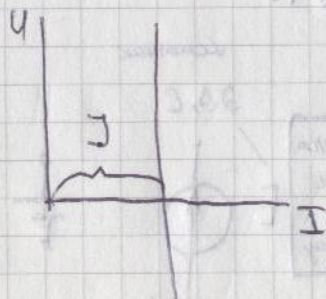

$$E = J R_0$$




Мощности источников и мощн. потреб. в сопротивлениях

$$P_E = E \cdot I$$





$I > 0 \Rightarrow P > 0$, источник возрб. электростр.

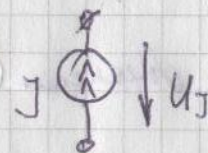$I < 0 \Rightarrow P < 0$, источник потребляет электростр.



$$P_J = U_J J$$

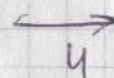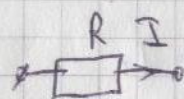

$$P = UI = I^2 R = \frac{U^2}{R}$$

Энергия - способн. тела совершить работу
Мощность - энергия в ед. времени.


Уз-на сохр эк для цепи сд
источники ЭДС, тогда и сопротив R
следует, что сумма мощностей равна
суммам мощностей источ. ЭДС и потог. мощ.

$$\boxed{\sum P = \sum P_E + \sum P_R} \quad \text{баланс мощностей}$$

2-ой Кирхгофа:

$$1) I_1 = I_2 + I_3 = 0$$

$$2) \sum E = \sum I \cdot R$$

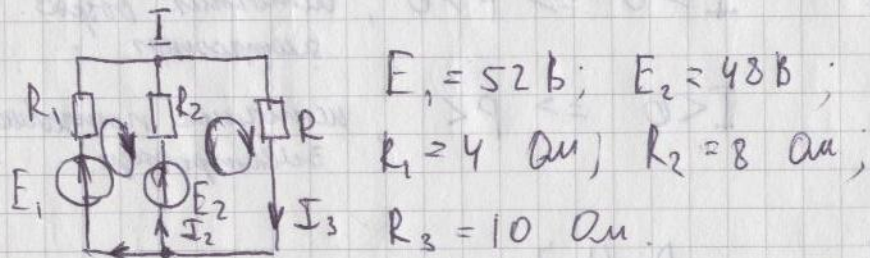

Рассчитать токи, проверить расчёт баланс мощностей

ветви - 3
узлы - 2

$N = \text{ветви} = 3$

$$\textcircled{I} \quad I_1 + I_2 = I_3$$

$$\textcircled{II} \quad I_3 = I_1 + I_2$$

1-й закон Кирхгофа можно ссл.
для (у-1) узлов схемы

$$N_2 = N - N_1 = 3 - 1 = 2$$

$$E_1 - E_2 = I_1 \cdot R_1 - I_2 \cdot R_2$$

$$E_2 = I_2 \cdot R_2 + I_3 \cdot R_3$$

$$\begin{cases} I_1 + I_2 - I_3 = 0, \\ 4I_1 - 8I_2 = 4, \\ 8I_2 + 10I_3 = 48 \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 4 & -8 & 0 \\ 0 & 8 & 10 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1)^{1+1} \cdot (-8 \cdot 10) +$$

$$+ 4 \cdot (-1)^{1+2} (1 \cdot 10 - 8 \cdot (-1)) = -80 - 72 = -152$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 4 & -8 & 0 \\ 48 & 8 & 10 \end{vmatrix} =$$

$$= -456$$

$$\Delta_2 =$$

$$= -152$$

5


$$I_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{-456}{-152} = 3 \text{ A},$$

$$I_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = 1 \text{ A},$$

$$I_3 = I_1 + I_2 = 4 \text{ A}$$

$$P = I_1^2 \cdot R_1 + I_2^2 \cdot R_2 + I_3^2 \cdot R_3 = 3^2 \cdot 4 + 1^2 \cdot 8 + 4^2 \cdot 10 = 204 \text{ Bm}$$
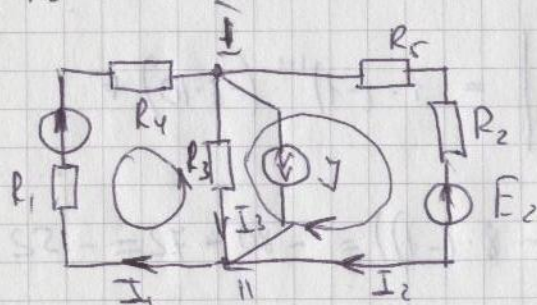
$$P_E = E_1 \cdot I_1 + E_2 \cdot I_2 = 52 \cdot 3 + 48 \cdot 1 = 204 \text{ Bm}$$



$$\begin{aligned} y &= 2 & E_1 &= 15 \text{ В} \\ b &= 4 & E_2 &= 30 \text{ В} \\ b_1 &= 1 & R_1 &= 1 \text{ Ом} \\ & & R_2 &= 5 \text{ Ом} \\ & & R_3 &= 3 \text{ Ом} \end{aligned}$$

Вместе с источниками тока

$$J = 6 \text{ A}, R_4 = 2 \text{ Ом}; \\ R_5 = 4 \text{ Ом}.$$

$$N = b - b_1 = 4 - 1 = 3$$

$$\text{I-й з.н. } N_1 = y - 1 = 1$$

$$\text{II-й з.н. } N_2 = N - N_1 = 2$$

! Тут совсем гр.
по II-му з-му критерию,
рекоменд. не выбирать
контроль системы. можно!

$$\begin{aligned} \text{I} \Rightarrow I_1 &= I_2 + I_3 + J \\ \begin{cases} E_1 = I_1 \cdot R_1 + I_1 \cdot R_4 + I_3 R_5 \\ -E_2 = I_2 R_5 + I_2 R_2 - I_3 \cdot R_3 \end{cases} \end{aligned}$$

Известны: перемен. в I-й ячее по напряжению:

$$I_1 = -2 \text{ A};$$

$$I_2 = -1 \text{ A};$$

$$I_3 = 5 \text{ A}.$$


Используем также рез-тат баланса мощностей

$$P = I_1^2 \cdot R_1 + I_1^2 \cdot R_4 + I_3^2 \cdot R_3 + I_2^2 \cdot R_5 + I_2^2 \cdot R_2 = 4 \cdot 1 + 4 \cdot 4 + 25 \cdot 5 + 1 \cdot 3 + 1 \cdot 2 = 150$$

$$P_E = E_1 \cdot I_1 - E_2 \cdot I_2 = 15 \cdot (-2) - 30 \cdot (-1) = 0$$

$$P_J = U_J \cdot J = I_3 \cdot R_3 \cdot J = 5 \cdot 5 \cdot 6 = 150$$

$$P = P_E + P_J = 150$$

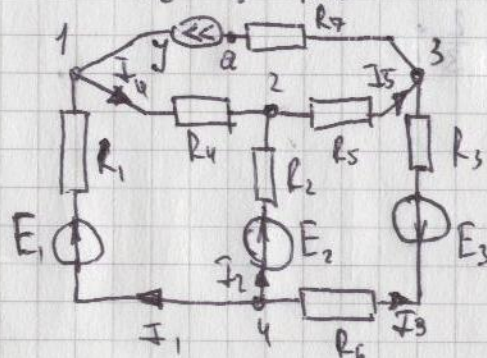

$$\begin{aligned} y &= 4 & \varphi_4 &= 0 \\ b &= 6 \\ b_1 &= 1 \end{aligned} \quad \begin{cases} \varphi_1 b_{11} + \varphi_2 b_{12} + \varphi_3 b_{13} = J_1 \\ \varphi_1 b_{21} + \varphi_2 b_{22} + \varphi_3 b_{23} = J_2 \end{cases}$$

$$J = 2 \text{ A};$$

$$E_1 = 48 \text{ В};$$

$$E_2 = 40 \text{ В};$$

$$E_3 = 10 \text{ В};$$

$$R_1 = R_6 = 4 \text{ Ом};$$

$$R_2 = 1 \text{ Ом};$$

$$R_3 = R_7 = R_4 = 2 \text{ Ом};$$

$$R_5 = 6 \text{ Ом}$$

$$G_{11} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_7 + \infty} = \frac{3}{4}$$

$$G_{12} = G_{21} = -\frac{1}{R_4} = -\frac{1}{2};$$



$$G_{13} = G_{31} = \frac{1}{R_7 + \infty} = 0;$$

$$G_{22} = \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_5} = \frac{3}{2};$$

$$G_{23} = G_{32} = -\frac{1}{R_5} = -\frac{1}{6};$$

$$G_{33} = \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_3 + R_6} = \frac{1}{3};$$

$$J_{11} = \frac{E_1}{R_1} + J = 14;$$

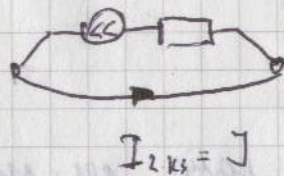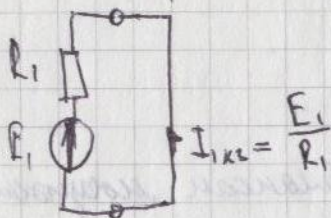

$$J_{22} = \frac{E_2}{R_2} = 40;$$

$$J_{33} = -J - \frac{E_3}{R_3 + R_6} = -3 \frac{2}{3}.$$

$$\begin{cases} \frac{3}{4} \varphi_1 - \frac{1}{2} \varphi_2 = 14, \\ -\frac{1}{2} \varphi_1 + \frac{5}{3} \varphi_2 - \frac{1}{6} \varphi_3 = 40, \\ -\frac{1}{6} \varphi_2 + \frac{1}{3} \varphi_3 = -3 \frac{2}{3}; \end{cases}$$



8

$$\varphi_1 = 44 \text{ В}; \quad \varphi_2 = 38 \text{ В}; \quad \varphi_3 = 8 \text{ В}.$$

$$I_1 = \frac{\varphi_4 - \varphi_1 + E_1}{R_7} = 1 \text{ А};$$

$$I_4 = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{R_4} = 3 \text{ А};$$

$$I_2 = \frac{\varphi_4 - \varphi_2 + E_2}{R_2} = 2 \text{ А};$$

$$I_5 = \frac{\varphi_2 - \varphi_3}{R_5} = 5 \text{ А};$$

$$I_3 = \frac{\varphi_4 - \varphi_3 - E_3}{R_6 + R_3} = -3 \text{ А};$$

Проверим схему, проверим МУП, проверим по 1-ому закону Кирхгофа:

по 1:

$$I_1 + J = I_4;$$

$$1 + 2 = 3.$$

Еще один способ проверки - баланс мощностей

$$P_R = I_1^2 \cdot R_1 + I_2^2 \cdot R_2 + I_3^2 (R_3 + R_6) + I_4^2 \cdot R_4 + I_5^2 \cdot R_5 + J^2 \cdot R_7 = 238 \text{ Вт}$$


$$P_E = \oplus E_1 \cdot I_1 \oplus E_2 \cdot I_2 \ominus E_3 \cdot I_4 = 48 + 80 - (-30) = 158 \text{ Вт};$$

$$P_J = (\varphi_1 - \varphi_4) J = (44 - 4) \cdot 2 = 80 \text{ Вт};$$

$$\varphi_a = \varphi_3 - J R_7 = 8 - 2 \cdot 2 = 4 \text{ В};$$

$$P_E + P_J = P_R$$

9

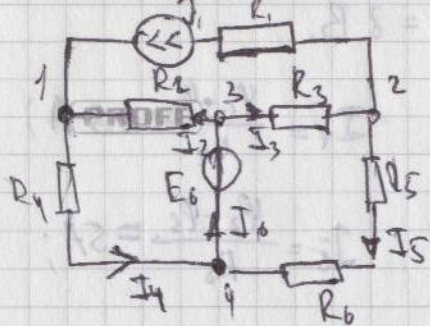

$$b=6$$

$$y=4$$

$$\varphi_4 = 0; \quad \varphi_3 = \varphi_4 + E_6 = 48$$

$$\begin{cases} \varphi_1 \cdot G_{11} + \varphi_2 \cdot G_{12} + 48 G_{13} = J_{11} \\ \varphi_1 \cdot G_{21} + \varphi_2 \cdot G_{22} + 48 G_{23} = J_{22} \end{cases}$$

$$G_{11} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + 0 = \frac{1}{12}; \quad G_{12} = \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5 + R_6} + 0 = \frac{1}{3}$$

$$G_{12} = G_{21} = 0;$$

$$G_{23} = -\frac{1}{R_3} = -\frac{1}{4};$$

$$G_{13} = -\frac{1}{R_2} = -\frac{1}{3};$$

$$J_{11} = J_1 = 4 \text{ A};$$

$$J_{22} = -J_1 = -4 \text{ A};$$

$$\begin{cases} \frac{1}{2} \varphi_1 - \frac{1}{3} \cdot 48 = 4; \\ \frac{1}{3} \varphi_1 - \frac{1}{4} \cdot 48 = -4 \end{cases}$$

$$\varphi_1 = 40 \text{ B}; \quad \varphi_2 = 24 \text{ B}$$

$$I_2 = \frac{\varphi_3 - \varphi_1}{R_2} = 2,67 \text{ A}; \quad I_4 = \frac{\varphi_1 - \varphi_4}{R_4} = 6,67 \text{ A};$$

$$I_3 = \frac{\varphi_3 - \varphi_2}{R_3} = 6 \text{ A}; \quad I_5 = \frac{\varphi_2 - \varphi_4}{R_5} = 2 \text{ A};$$


$$I_6 = \frac{\varphi_4 - \varphi_1 + E_6}{0} = \frac{0}{0} = ?$$

(по закону Кирхгофа) $I_6 = I_4 + I_5 = I_1 + I_3 = 8,67 \text{ A}$

Проверка балансов мощностей.

PROFF

Метод контурных токов:

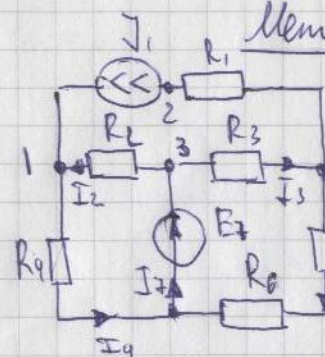


$$y=4 \quad b=6 \quad b_1=1$$

$$E_6 = 48 \text{ B}; \quad J_1 = 4 \text{ A}; \quad I_1 = 10 \text{ A}$$

$$R_2 = 3 \text{ A}; \quad R_3 = 4 \text{ A}, \quad R_4 = 6 \text{ A}$$

$$R_5 = 8 \text{ A}$$

$$R_6 = 4 \text{ A}$$

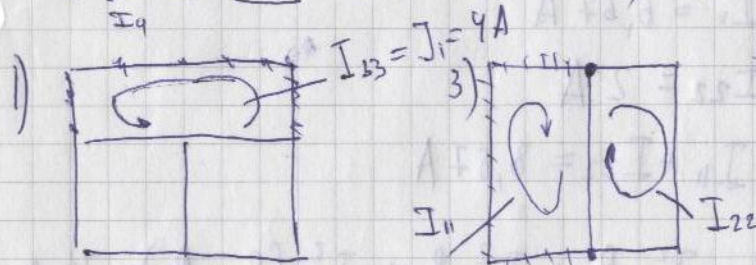

$$\begin{cases} R_{11} I_{11} + R_{12} I_{22} + R_{13} I_{33} = E_{11} \\ R_{21} I_{11} + R_{22} I_{22} + R_{23} I_{33} = E_{22} \end{cases}$$

$$R_{11} = R_2 + R_4 = 9 \text{ A}$$

$$R_{22} = R_3 + R_5 + R_6 = 16 \text{ A}$$


$$R_{12} = R_{21} = 0 \text{ A}$$

$$R_{13} = +R_2 = 3 \text{ A}$$

$$R_{23} = +R_3 = 4 \text{ A}$$

$$E_{11} = -E_7 = -48 \text{ B}$$

$$E_{22} = +E_7 = 48 \text{ B}$$

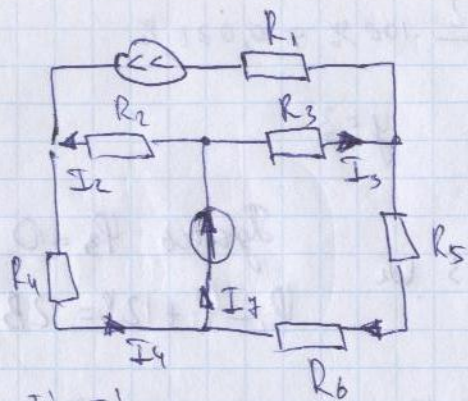

$$E_7 = 48 \text{ В}$$

$$J_1 = 4 \text{ А}$$

$$R_1 = 10 \text{ Ом}$$


$$R_5 = 8 \text{ Ом}$$

$$R_2 = 3 \text{ Ом}$$

$$R_6 = 4 \text{ Ом}$$

$$R_3 = 4 \text{ Ом}$$


$$R_4 = 6 \text{ Ом}$$

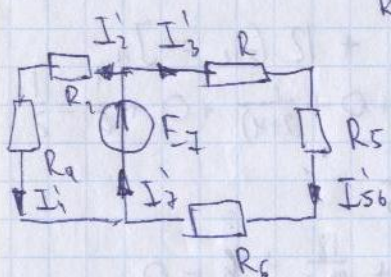

$$I_3' = I_{56}' = \frac{E_7}{R_5 + R_6 + R_3} = \frac{48}{16} = 3 \text{ А}$$

$$I_2' = I_4' = \frac{E_7}{R_2 + R_4} = \frac{48}{9} = 5,33 \text{ А}$$
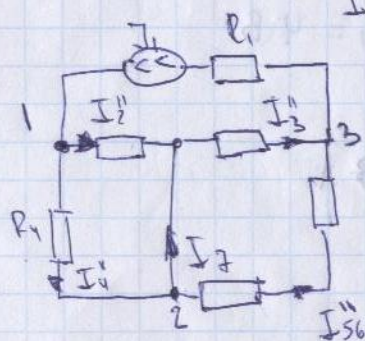
$$I_7' = I_4' + I_{56}' = 8,33 \text{ А}$$



R_2 и R_4 срез разрывом

$$\begin{cases} U_{R2} = I_2'' \cdot R_2 = I_4'' \cdot R_4 \\ I_2'' + I_4'' = J_1 \end{cases}$$

$$I_2'' = J_1 - I_4''$$

$$(J_1 - I_4'') R_2 = I_4'' \cdot R_4$$

$$I_4'' = J_1 \frac{R_2}{R_2 + R_4}$$

$$I_4'' = 4 \cdot \frac{3}{9} = 1,33 \text{ А}$$

$$I_2'' = J_1 \frac{R_4}{R_2 + R_4} = 4 \cdot \frac{6}{9} = 2,67 \text{ А}$$

$$I_3'' = J_1 \frac{R_5 + R_6}{R_5 + R_6 + R_3} = 4 \frac{12}{16} = 3 \text{ А}$$

$$I_{56}'' = J_1 \frac{R_3}{R_5 + R_6 + R_3} = 1 \text{ А}$$

$$I_7'' = I_4'' - I_{56}'' = 1,33 - 1 = 0,33 \text{ А}$$


$$I_7 = I_7' + I_7'' = 8,66 \text{ А}$$

$$I_4 = I_4' + I_4'' = 6,66 \text{ А}$$

$$I_3 = I_3' + I_3'' = 6 \text{ А}$$

$$I_2 = I_2' - I_2'' = 2,66 \text{ А}$$
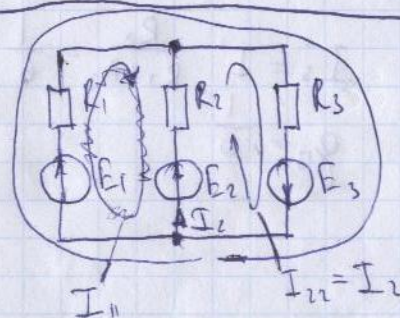
$$I_{56} = I_{56}' - I_{56}'' = 2 \text{ А}$$




$$R_1 = R_2 = R_3 = 2 \text{ Ом}$$

$$g_{11}; g_{12}; g_{13} - ?$$

$$\begin{cases} R_{11} I_{11} + R_{12} I_{22} = E_{11} \\ R_{21} I_{11} + R_{22} I_{22} = E_{22} \end{cases}$$

$$g_{11} = (-1)^{1+1} \frac{\Delta_{11}}{\Delta} = (-1)^{1+1} \frac{R_{22}}{\begin{vmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{vmatrix}} = (-1)^{1+1} \frac{2+2}{\begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$
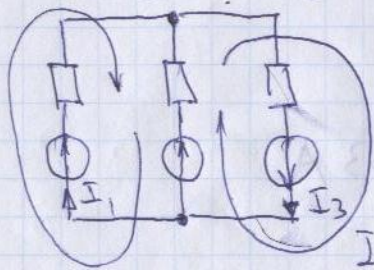
$$g_{12} = (-1)^{1+2} \frac{\Delta_{12}}{\Delta} = (-1) \frac{2}{12} = -\frac{1}{6}$$



$$g_{13} =$$

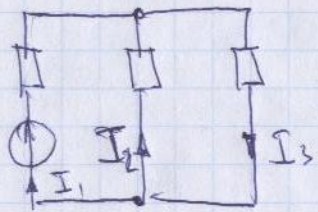


Схема $E = 1 \text{ В}$
 $g_{11} = \frac{I_1}{E} = \frac{1}{R_{123}} = \frac{1}{3}$

$$R_{23} = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} = 1 \text{ Ом}$$

$$R_{123} = R_1 + R_{23} = 3 \text{ Ом}$$

$$I_2' = I_3' - I_1' = -\frac{1}{6} = g_{12}$$


$$I_1 = g_{11} \cdot E_1 + g_{12} \cdot E_2 + g_{13} \cdot E_3$$

$$I_2 = g_{21} \cdot E_1 + g_{22} \cdot E_2 + g_{23} \cdot E_3$$

$$I_3 = g_{31} \cdot E_1 + g_{32} \cdot E_2 + g_{33} \cdot E_3$$

Метод эквивалентного
генератора

16

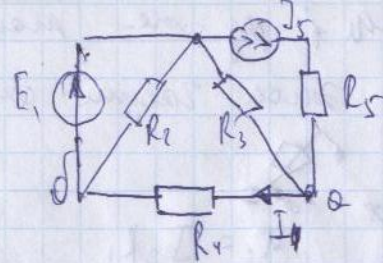


$$E_1 = 60 \text{ В}$$

$$I_5 = 6 \text{ А}$$

$$R_2 = R_3 = R_4 = 3 \text{ Ом}$$

$$R_5 = 6 \text{ Ом}$$

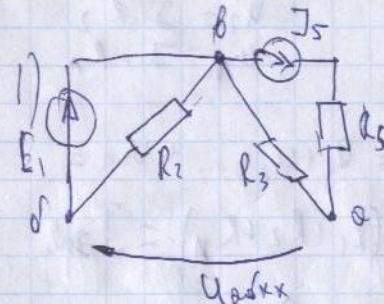


$$\varphi_a = \text{const}$$


$$\varphi_b = \varphi_b - I_5 \cdot R_2$$

$$\varphi_d = \varphi_b - E = \varphi_a - I_5 \cdot R_3 - E$$
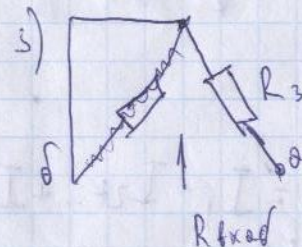
$$U_{adxx} = \varphi_a - \varphi_d = I_5 \cdot R_3 + E_1 = 6 \cdot 3 + 60 = 78 \text{ В}$$



$$R_{\text{ад}} = R_3$$

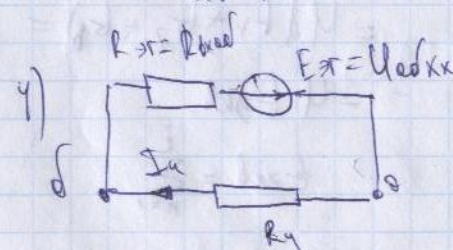

$$I_4 = \frac{E_{\text{ЭГ}}}{R_3 + R_4} = \frac{78}{3+3} = \frac{78}{6}$$


$$= 13 \text{ А}$$

Эквивалентное преобразование
эл. схем

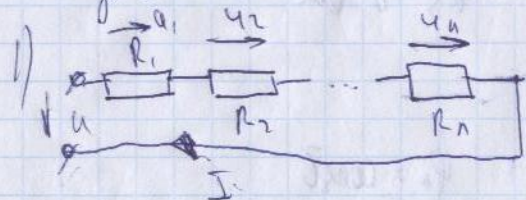Задача упрощена эл. цепи рисунка 17

17

устройства, изв. эквив. цепи и рез-ме можно
заменим моноэлемент. в этом случае сис-мо
упрощено



$$U_1 = I \cdot R_1$$


$$U_2 = I \cdot R_2$$

$$U_n = I \cdot R_n$$

$$R_{\text{экв}} = \sum_{i=1}^n R_i$$

$$U = U_1 + U_2 + \dots + U_n =$$
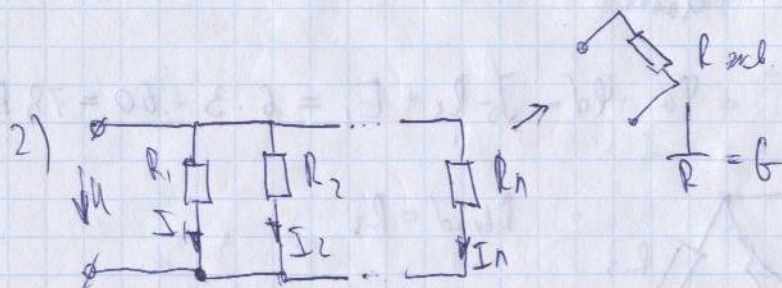
$$= I(R_1 + R_2 + R_n) = I R_{\text{экв}}$$



$$\frac{1}{R} = G$$

$$U_1 = U_2 = \dots = U_n = U$$


$$I_1 = \frac{U}{R_1} = \frac{U}{R_1} = U G_1$$

$$I = I_1 + I_2 + \dots + I_n =$$



$$= U(G_1 + G_2 + G_n) =$$

$$= U G_{\text{экв}}$$

$$G_{\text{экв}} = \sum_{n=1}^i$$

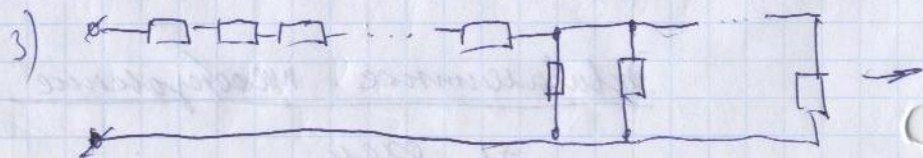

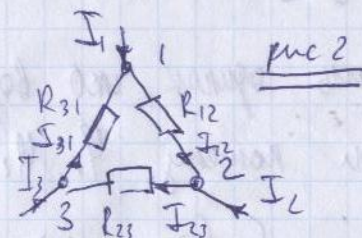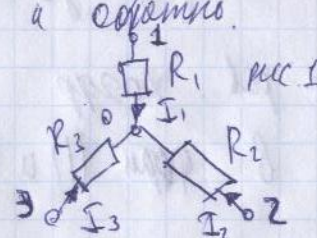5) Преобраз. эквив. компонент в эквив. цепь.
а) одноконт.



$$(рис 2) \quad I_1 = I_{12} - I_{31} = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{R_{12}} - \frac{(\varphi_2 - \varphi_1)}{R_{31}} =$$

$$= (\varphi_1 - \varphi_2) \cdot G_{12} - (\varphi_2 - \varphi_1) G_{31} = \varphi_1(G_{12} + G_{31}) - \varphi_2 \cdot G_{12} -$$

$$- \varphi_3 G_{31} \quad (1)$$

$$(рис 1) \quad I_1 = (\varphi_1 - \varphi_0) \cdot G_1, \quad I_2 = (\varphi_2 - \varphi_0) G_2;$$

$$I_3 = (\varphi_3 - \varphi_0) = G_3$$

$$I_1 + I_2 + I_3 = 0 = (\varphi_1 - \varphi_0) G_1 + (\varphi_2 - \varphi_0) G_2 +$$

$$(\varphi_3 - \varphi_0) G_3;$$

$$\varphi_0 = \frac{\varphi_1 \cdot G_1 + \varphi_2 \cdot G_2 + \varphi_3 \cdot G_3}{G_1 + G_2 + G_3}$$

$$I_1 = \left(\varphi_1 - \frac{\varphi_1 \cdot G_1 + \varphi_2 \cdot G_2 + \varphi_3 \cdot G_3}{G_1 + G_2 + G_3} \right) G_1 =$$

(19)

$$= \frac{\varphi_1 \cdot b_1 + \varphi_1 \cdot b_2 + \varphi_1 \cdot b_3 - \varphi_2 \cdot b_1 - \varphi_2 \cdot b_2 - \varphi_3 \cdot b_3}{b_1 + b_2 + b_3} b_1 =$$

$$= \varphi_1 \frac{(b_1 \cdot b_2 + b_3 \cdot b_1)}{b_1 + b_2 + b_3} - \varphi_2 \frac{b_1 \cdot b_2}{b_1 + b_2 + b_3} - \varphi_3 \frac{b_3 \cdot b_1}{b_1 + b_2 + b_3} \quad (2)$$

Полн I_1 в схеме звездн и трехф. системы
объем опорн, что возм. при пол. холст
при помен. φ_1, φ_2 и φ_3 в форму (1) и (2)

$$b_{12} = \frac{b_1 \cdot b_2}{b_1 + b_2 + b_3} \quad (3)$$

$$b_{31} = \frac{b_3 \cdot b_1}{b_1 + b_2 + b_3} \quad (4)$$

$$b_{23} = \frac{b_2 \cdot b_3}{b_1 + b_2 + b_3} \quad (5)$$

Формулы преобраз. звездн
сопротивл в экв Δ

из уравнений (3), (4), (5), сумма $b_{12},$



b_{31} и b_{23} убавит велич., можно найт.
произвед. при опор. b_1, b_2 и b_3

$$R_1 = \frac{1}{b_1} = \frac{R_{12} \cdot R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \quad (6)$$





$$\textcircled{20} R_2 = \frac{1}{b_2} = \frac{R_{23} \cdot R_{12}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \quad (7)$$


$$R_3 = \frac{1}{b_3} = \frac{R_{31} \cdot R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \quad (8)$$

Пример:

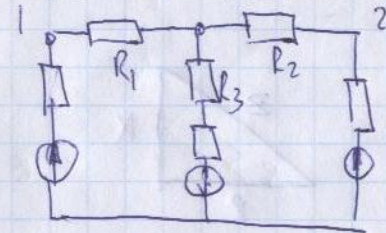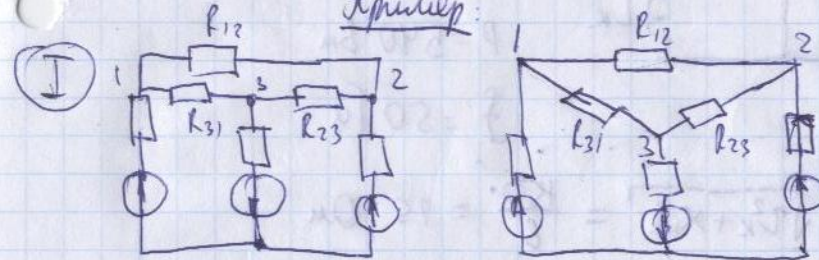

II

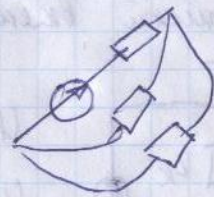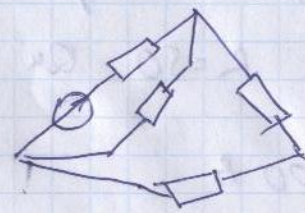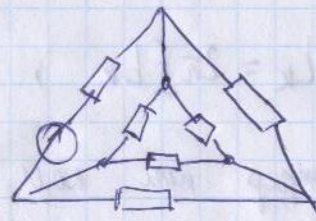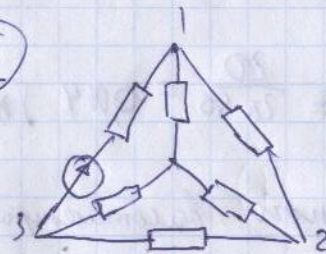

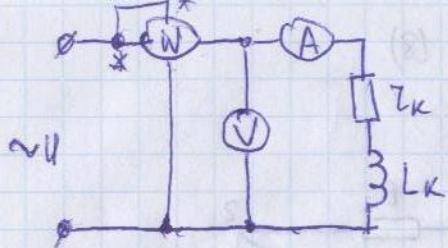

$$U = 150 \text{ В}$$

$$I = 6 \text{ А}$$

$$P = 540 \text{ Вт}$$

$$f = 50 \text{ Гц}$$

$$\frac{U}{I} = Z = \sqrt{Z_k^2 + X_{Lk}^2} = \frac{150}{6} = 25 \text{ Ом}$$


$$P = I^2 \cdot Z_k$$

$$Z_k = \frac{P}{I^2} = \frac{540}{36} = 15 \text{ Ом}$$

$$X_{Lk} = \sqrt{25^2 - 15^2} = 20 \text{ Ом}$$

$$X_{Lk} = \omega L_k = 2\pi f L_k ; \quad L_k = \frac{20}{2\pi \cdot 50} = 0,064 \text{ Гн}$$



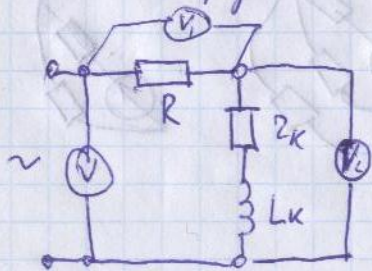
Для опер. при пом. одного вольтметра
парал. к катушке индукт. Подсч. с
этой катушкой включили $R = 50 \text{ Ом}$



$$U_1 = 100 \text{ В}$$

$$U_2 = 100 \text{ В}$$



$$U = 100\sqrt{3} \text{ В}$$

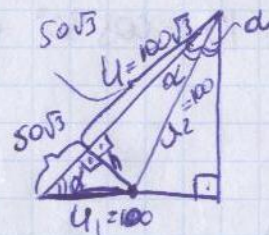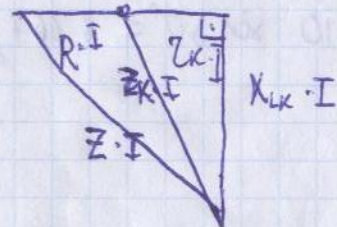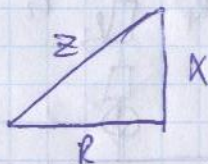

$$X = \sqrt{100^2 - (50\sqrt{3})^2} = 50 \text{ Ом}$$

$$\alpha = 30^\circ$$

$$\beta = 60^\circ$$

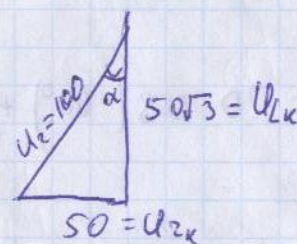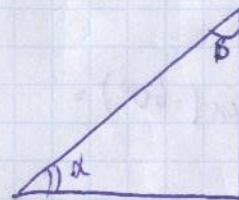

$$\frac{R}{Z_k} = \frac{U_1}{U_{2k}} \Rightarrow Z_k = \frac{U_{2k} \cdot R}{U_1} = \frac{50 \cdot 50}{100} = 25 \text{ Ом}$$


$$\frac{U_1}{U_{Lk}} = \frac{IR}{IX_{Lk}} = \frac{R}{X_{Lk}} ; \Rightarrow X_{Lk} = R \frac{U_{Lk}}{U_1} = 25\sqrt{3} \text{ Ом}$$

$$X_{Lk} = \omega L_k ; \quad L_k = \frac{25\sqrt{3}}{2\pi \cdot 50} = 0,138 \text{ Гн}$$

Основные представления с
комплексными числами

$$j = \sqrt{-1} ; \quad e^{j\alpha} = \cos \alpha + j \sin \alpha - \text{формула Эйлера}$$
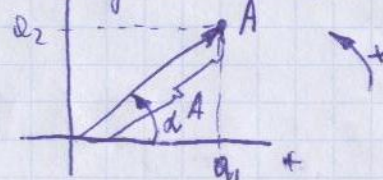
$$\dot{A} = A e^{j\alpha} = \underbrace{A \cos \alpha}_{a_1} + j \underbrace{A \sin \alpha}_{a_2} = a_1 + j a_2$$




$$A = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$$

$$\tan \alpha = \frac{a_2}{a_1}$$


(22)

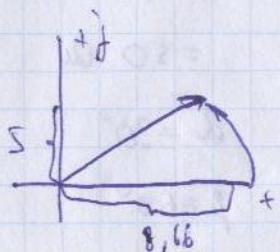(23)


$$1) 10e^{j30^\circ} = 10 \cdot \cos 30^\circ + j 10 \cdot \sin 30^\circ = 8,66 + j5$$



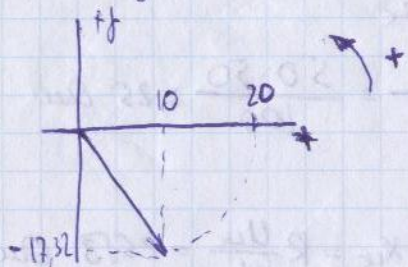
$$2) 20 \cdot e^{-j60^\circ} = 20 \cdot \cos(-60^\circ) + j 20 \cdot \sin(-60^\circ) = 10 - j17,32$$


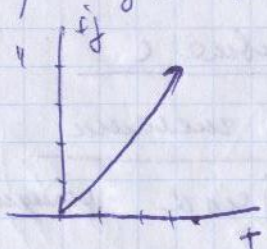
$$3) 3 + j4 = \sqrt{3^2 + 4^2} e^{j \arctan \frac{4}{3}} = 5e^{j53^\circ}$$



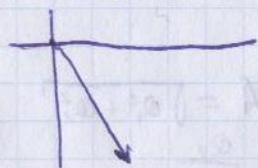
$$4) 3 - j4 = \sqrt{3^2 + (-4)^2} e^{j \arctan \frac{-4}{3}} = 5e^{-j53^\circ}$$



(24)

$$5) 5e^{-j53^\circ} = 5e^{j(-53^\circ + 360^\circ)} = 5e^{j307^\circ}$$

$$6) 5e^{j53^\circ}$$

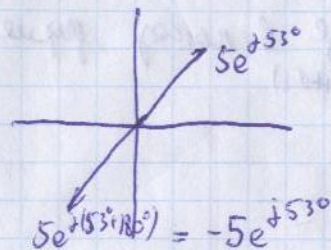


$$7) -3 + j4 = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} e^{j \arctan \frac{4}{-3}} = 5e^{j127^\circ}$$

$$\begin{aligned} -3 + j4 &= -(3 - j4) = -\sqrt{3^2 + (-4)^2} e^{j \arctan \frac{-4}{3}} = \\ &= -5e^{-j53^\circ} = 5e^{j(-53^\circ + 180^\circ)} = 5e^{j127^\circ} \end{aligned}$$

$$8) -3 - j4 = -(3 + j4) = -5e^{j53^\circ} = 5e^{j233^\circ}!$$

или 1.3)

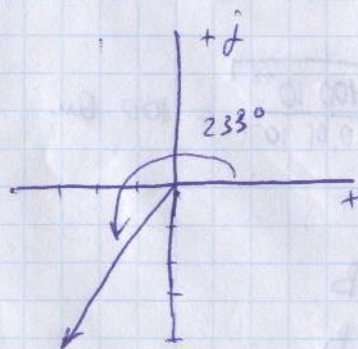

Если перед рисунком
положено какое-либо
знак "-", то он влияет
на смещение, число в скобках
перев. в положительную, или
в отрицательную, после чего
в п. 3) и 4), после чего

от "-" можно уйти, прибавив к углу 180° (25)



Слож. и для. напряж. между напряж. и амплитуде:

$$(a_1 + j a_2) \pm (b_1 + j b_2) = (a_1 \pm b_1) + j (a_2 \pm b_2)$$

и умнож. и делен. напряж. в комплекс. форме.

$$C_1 e^{j \omega t_1} \cdot C_2 e^{j \omega t_2} = C_1 C_2 e^{j \omega (t_1 + t_2)}$$
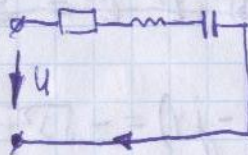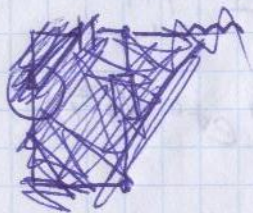
$$\frac{C_1 e^{j \omega t_1}}{C_2 e^{j \omega t_2}} = \frac{C_1}{C_2} e^{j \omega (t_1 - t_2)}$$



$$U = 10\sqrt{2} \sin \omega_0 t$$

$$R = 10 \text{ Ом}$$

$$L = 100 \text{ мГ}$$

$$C = 0,01 \text{ мкФ}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{100 \cdot 10^{-6} \cdot 0,01 \cdot 10^{-6}}} = 10^6 \text{ с}^{-1}$$

$$I_0 = \frac{U}{R} = \frac{10}{10} = 1 \text{ А}$$

$$\gamma = \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} = \sqrt{\frac{L}{C}} = \sqrt{\frac{100 \cdot 10^{-6}}{0,01 \cdot 10^{-6}}} = 100 \text{ Ом}$$

$$Q = \frac{\gamma}{R} = 10$$


$$U_{L0} = U \cdot Q = I_0 \omega_0 L = 100 \text{ В}$$

$$U_{C0} = U \cdot Q = I_0 \cdot \frac{1}{\omega_0 C} = 100 \text{ В}$$

$$i = 1\sqrt{2} \sin 10^6 t$$

$$U_L = 100\sqrt{2} \sin (10^6 t + 90^\circ) \text{ В}$$

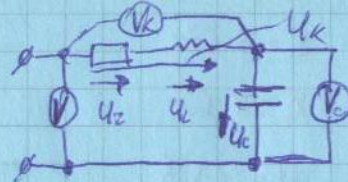
$$U_C = 100\sqrt{2} \sin (10^6 t - 90^\circ) \text{ В}$$




$$U = 60 \text{ В}$$

$$U_C = 80 \text{ В}$$

Определить U_R , если в ген. рез. ноль.

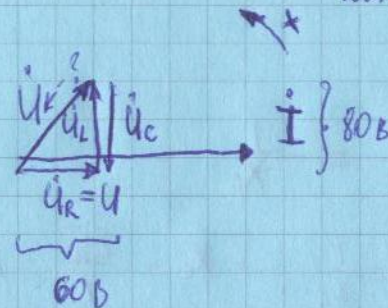

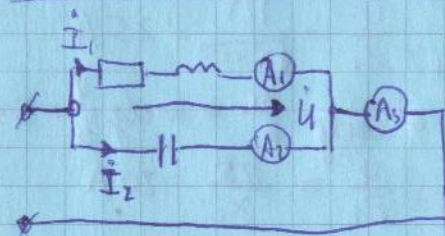
$$U_R = \sqrt{60^2 + 80^2} = 100 \text{ В}$$




в ген. рез. ноль.

$$I_1 = 6 \text{ А}; I_3 = 3,6 \text{ А}$$

$$I_2 = ?$$

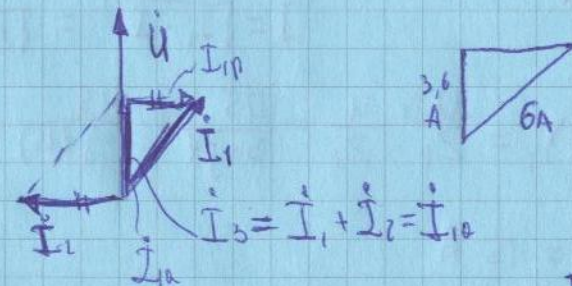

$$I_2 = \sqrt{6^2 - 3,6^2} = 4,8$$

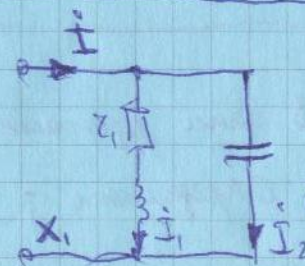

1) Определить X_C , если в ген. рез. ноль.

$$\text{Опред. } I_1, I_2, I_3$$

(27)

3) поем. beam par.
4) опрег I_a, I_p - ?

$$Z_1 = 3 \text{ Ом}$$

$$X_L = 4 \text{ Ом}$$


$$U = 125 \text{ В}$$

$$b_1 + b_2 = 0; \quad b_1 = -b_2$$

$$b_1 = \frac{X_L}{Z_1^2 + X_L^2}$$

$$b_2 = \frac{-X_C}{Z_2^2 + (-X_C)^2} = \frac{-X_C}{X_C^2} = -\frac{1}{X_C}$$
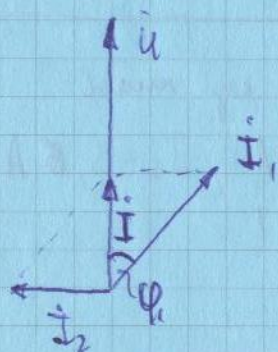
$$\frac{X_L}{Z_1^2 + X_L^2} = \frac{1}{X_C} \quad ; \quad \frac{4}{9+16} = \frac{1}{X_C} \Rightarrow X_C = \frac{25}{4} = 6,25 \text{ Ом}$$



$$I_1 = \frac{U}{Z_1} = \frac{125}{\sqrt{Z_1^2 + X_L^2}} = 25 \text{ А}$$

$$\varphi_1 = \arctg \frac{X_L}{R_1} = \arctg \frac{4}{3} = 53^\circ$$

$$I_2 = \frac{U}{Z_2} = \frac{125}{X_C} = 20 \text{ А}$$

$$I = \sqrt{I_1^2 - I_2^2} = \sqrt{25^2 - 20^2} = 15 \text{ А}$$

$$\dot{I} = \dot{U} Y_1 + \dot{U} Y_2 = \frac{\dot{U}}{Z_1} + \frac{\dot{U}}{Z_2} = \frac{125}{3+j4} + \frac{125}{-j6,25} = \dots = 15 \text{ А}$$

$$I_{1a} = I = 15 \text{ А}$$

$$I_{1p} = I_2 = 20 \text{ А}$$

$$X_L = 3 \text{ Ом}$$

$$X_C = 8 \frac{1}{3} \text{ Ом}$$

В цепи резонанс микел.
Определить Z .


$$b_1 + b_2 = 0$$

$$b_1 = \frac{X_L}{Z_1^2 + X_L^2} \quad ; \quad b_2 = -\frac{1}{X_C}$$

$$\frac{X_L}{Z_1^2 + X_L^2} = \frac{1}{X_C} \Rightarrow Z_1^2 + X_L^2 = X_L \cdot X_C \Rightarrow$$

$$\boxed{Z_1 = 4 \text{ Ом}}$$
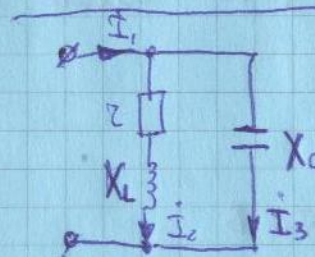
$$\Rightarrow Z_1^2 = X_L \cdot X_C - X_L^2 \Rightarrow \cancel{Z_1 = 0,8}$$



$$P = 80 \text{ Вт}$$

$$I_1 = 4 \text{ А}$$

опрег: Z, X_L, X_C


$$I_2 = 5 \text{ А}$$

$$P = I_2^2 Z \rightarrow Z = \frac{P}{I_2^2} = \frac{80}{25} = 3,2 \text{ Ом}$$


$$\tg \varphi_2 = \frac{X_L}{Z} = \frac{I_3}{I_1} = \frac{3}{4}$$

$$I_3 = \sqrt{I_2^2 - I_1^2} = \sqrt{25 - 16} = 3 \text{ А}$$

$$X_L = \frac{3,2}{4} = 2,4 \text{ Ом}$$

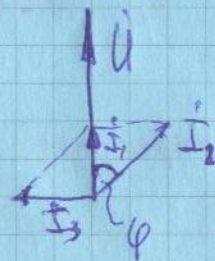

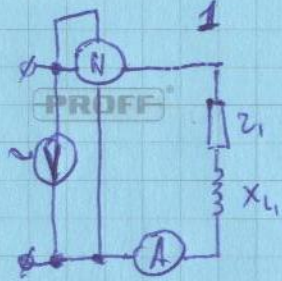
$$b_1 = -b_2 \Rightarrow \frac{X_L}{Z^2 + X_L^2} = \frac{1}{X_C} \Rightarrow X_C = \frac{3,2^2 + 2,4^2}{2,4} = \frac{9,44}{2,4}$$



$$U_1 = 52 \text{ В}$$

$$I_1 = 4 \text{ А}$$

$$P_1 = 80 \text{ Вт}$$

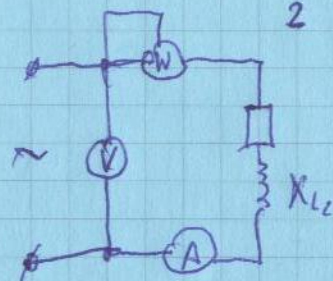


$$U_2 = 52 \text{ В}$$

$$I_2 = 4,16 \text{ А}$$

$$P_2 = 60,5 \text{ Вт}$$

Определим парам катушек, согласно или взаимно или подмагничен катушки 1, 3-ей схеме. Коэфт

M , если частота 50 Гц

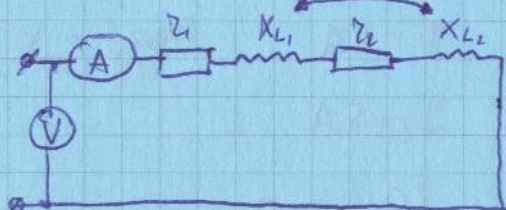

$$U = 76 \text{ В}$$

$$I = 4 \text{ А}$$

$$P_1 = I_1^2 \cdot Z_1 \Rightarrow Z_1 = \frac{P_1}{I_1^2} = \frac{80}{16} = 5 \text{ Ом}$$

$$\frac{U_1}{I_1} = Z_1 = \sqrt{Z_1^2 + X_{L1}^2}; \quad Z_1 = 13 \text{ Ом}; \quad X_{L1} = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12 \text{ Ом}$$

По извест. формулам определяем параметры 2-й катушки.

30

$$Z_2 = 3,5 \text{ Ом};$$

$$Z_2 = 12,5 \text{ Ом}; \quad X_{L2} = 12 \text{ Ом}$$

$$Z_3 = \frac{U_3}{I_3} = \sqrt{(Z_1 + Z_2)^2 + (X_{L1} + X_{L2} \pm 2X_M)^2} = \frac{76}{4} = 19 \text{ Ом};$$

PROFF


$$19 = \sqrt{(5 + 3,5)^2 + (12 + 12 \pm 2X_M)^2};$$

Анализ последней формулы показывает, что перед X_M должен быть минус $\Rightarrow$ катушки включены встречно.

$$(24 - 2X_M) = \sqrt{19^2 - 8,5^2} = 17;$$

$$X_M = 3,5 \text{ Ом}; \quad X_M = \omega M = 2\pi f M;$$
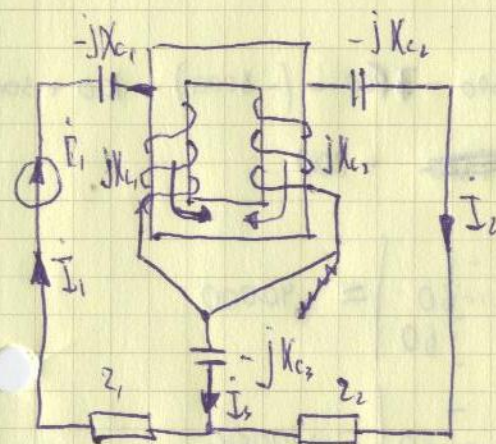
$$M = \frac{3,5}{2\pi \cdot 50} \approx 0,011 \text{ Гн}.$$



$$Z_1 = 5 \text{ Ом}$$

$$Z_2 = 20 \text{ Ом}$$

$$X_{L1} = 80 \text{ Ом}$$

$$X_{L2} = 100 \text{ Ом}$$


$$X_{C1} = 20 \text{ Ом}$$

$$X_{C2} = 40 \text{ Ом}$$

$$X_{C3} = 60 \text{ Ом}$$

$$X_M = 50 \text{ Ом}$$

$$E = 2000 \text{ В}$$

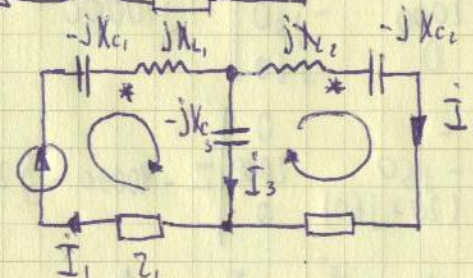

$$\begin{cases} I_1 - I_2 - I_3 = 0; \\ I_1(Z_1 - jX_{C1} + jX_{L1}) - I_2 jX_M + I_3(-jX_{C3}) = E_s; \\ -I_1 jX_M + I_2(-jX_{C2} + Z_2 + jX_{L2}) - I_3(-jX_{C3}) = 0; \end{cases}$$

31

$$\begin{cases} I_1 - I_2 - I_3 = 0 \\ I_1(5+j60) - I_2 j50 + I_3(-j60) = 2000 \\ -I_1 j50 + I_2(20+j60) + I_3 j60 = 0 \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 5+j60 & -j50 & -j60 \\ -j50 & 20+j60 & j60 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} -j50 & -j60 \\ 20+j60 & j60 \end{vmatrix} +$$

$$+ 1 \cdot \begin{vmatrix} 5+j60 & -j60 \\ -j50 & j60 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 5+j60 & -j50 \\ -j50 & 20+j60 \end{vmatrix} =$$

$$= (3000 - (-j1200 + 3600)) + j300 - 3600 - (-3000) + 100 + 300j + 1200j - 3600 - 2500 = -200$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 2000 & -j50 & -j60 \\ 0 & (20+j60) & j60 \end{vmatrix} = -40000$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 5+j60 & 2000 & -j60 \\ -j50 & 0 & j60 \end{vmatrix} = j20000$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 5+j60 & -j50 & 2000 \\ -j50 & (20+j60) & 0 \end{vmatrix} = -40000 - j200000$$



$$I_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = 200 \text{ A} = 200 e^{j0^\circ}$$

$$I_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = 200 + j100 \text{ A} =$$

$$= 224 e^{j26.5^\circ}$$

$$I_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = -j100 \text{ A} = 100 \cdot e^{-j90^\circ}$$

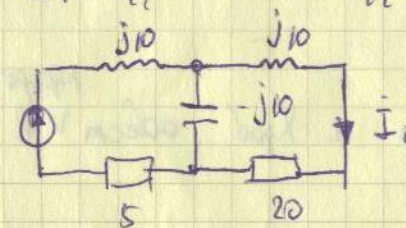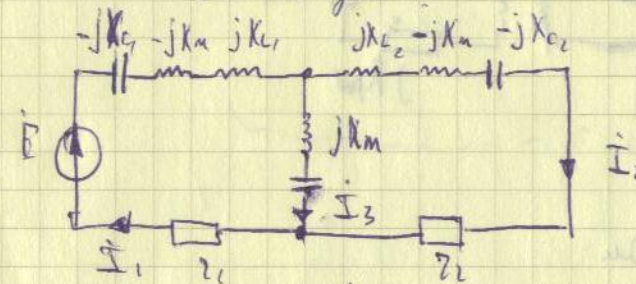Проверим по перв сечению, используя разницу мгновенных мощностей



$$\dot{\varphi}_1 \dot{Y}_{11} = \dot{J}_{11}$$

$$Y_{11} = \frac{1}{5+j10} + \frac{1}{-j10} + \frac{1}{20+j10}$$

$$= 0,08$$

$$J_{11} = \frac{2000}{5+j10} = \frac{2000 \cdot (5-j10)}{25-100} = 80 - 160j$$

$$\varphi_1 = 1000 - j2000$$



$$I_2 = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{20+j10} = -j100 \text{ A}$$


$$I_3 = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{-j10} = 200 + j100 \text{ A}$$

$$I_1 = \frac{\varphi_1 - \varphi_2 + E}{5+j10} = 200 \text{ A}$$

$$I_2 + I_3 = I_1$$

$$-j100 + 200 + j100 = 200$$

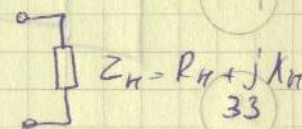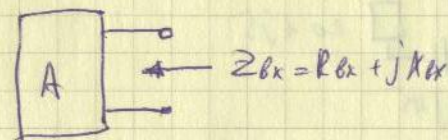

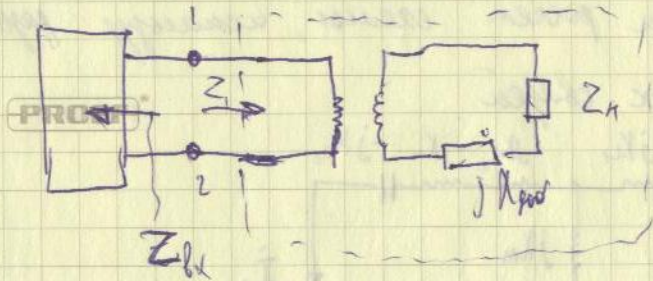

$$Z_{1k} = 5 + j10 \text{ Ohm}$$

$$Z_H = 20 + j5 \text{ Ohm}$$

Рассчит. трансформ. и X_{pod} , чтобы V в нагрузке ^{нагрузки} Z_H имела макс. мощность;

$$Z_1 = 5 + j10$$

$$Z_1 = (20 + j5 + jX_{pod}) \left(\frac{W_1}{W_2} \right)^2 = \underbrace{20 \cdot \left(\frac{W_1}{W_2} \right)^2}_5 + \underbrace{j(5 + X_{pod}) \left(\frac{W_1}{W_2} \right)^2}_{-10}$$

$$20 \cdot \left(\frac{W_1}{W_2} \right)^2 = 5 ; \quad \left(\frac{W_1}{W_2} \right)^2 = \frac{1}{4}$$

$$5 + X_{pod} \cdot \frac{1}{4} = -10 \Rightarrow 5 + X_{pod} = -40 ;$$

$$X_{pod} = -45 \quad - \text{емк. сопр.}$$

