

Рассчитаем А коэффициент
чет. парам.

2-м способ определить
характер. сопротив. чет. пар. (перез. соот. $\times$ к.
и к. з.) Perez. презв. найдем А коэффициент.

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = A_{11} \dot{U}_2 + A_{12} \dot{I}_2 \\ \dot{I}_1 = A_{21} \dot{U}_2 + A_{22} \dot{I}_2 \end{cases}$$

прямой холостой ход $\dot{I}_2 = 0$

$$\dot{U}_{1x} = A_{11} \dot{U}_2$$

$$\dot{I}_{1x} = A_{21} \dot{U}_2$$

$$Z_{1x} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} = \frac{A_{11}}{A_{21}} \quad (1)$$

прямое короткое замыкание $\dot{U}_2 = 0$


$$\dot{U}_{1k} = A_{12} \dot{I}_2$$

$$\dot{I}_{1k} = A_{22} \dot{I}_2$$

$$Z_{1k} = \frac{\dot{U}_{1k}}{\dot{I}_{1k}} = \frac{A_{12}}{A_{22}} \quad (2)$$

Для обратной передачи энергии от нагрузки
р. q к м, n, пока навлечет ур-е,
а система примет вид $\dot{I}_1$
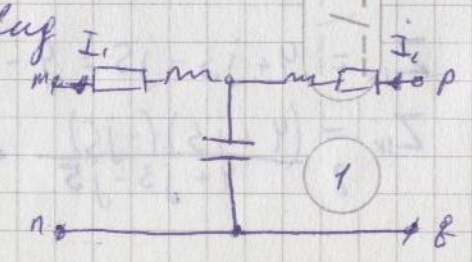
$$\begin{cases} \dot{U}_1 = A_{11} \dot{U}_2 - A_{12} \dot{I}_2 \\ -\dot{I}_1 = A_{21} \dot{U}_2 - A_{22} \dot{I}_2 \end{cases}$$



обратный холостой ход $\dot{I}_1 = 0$

PROFF

$$A_{21} \cdot \dot{U}_{2x} = A_{22} \cdot \dot{I}_{2x}$$

$$Z_{2x} = \frac{\dot{U}_{2x}}{\dot{I}_{2x}} = \frac{A_{22}}{A_{21}} \quad (3)$$

обратное короткое замыкание $\dot{U}_1 = 0$

$$A_{11} \dot{U}_{2x} = A_{12} \dot{I}_{2x}$$

$$Z_{2k} = \frac{\dot{U}_{2x}}{\dot{I}_{2x}} = \frac{A_{12}}{A_{11}} \quad (4)$$

$$\frac{Z_{1x}}{Z_{2x} - Z_{2k}} = \frac{\frac{A_{11}}{A_{21}}}{\frac{A_{22}}{A_{21}} - \frac{A_{12}}{A_{11}}} = \frac{\frac{A_{11}}{A_{21}}}{\frac{A_{22}A_{11} - A_{12}A_{21}}{A_{21}A_{11}}} = 1$$

$$= A_{11}^2 \Rightarrow A_{11} = \sqrt{\frac{Z_{1x}}{Z_{2x} - Z_{2k}}} \quad (5)$$

из (1) $A_{21} = \frac{A_{11}}{Z_{1x}} \quad (6); \quad \text{из (4)} \quad A_{12} = A_{11} \cdot Z_{2k}; \quad (7)$

из (3) $A_{22} = A_{21} Z_{2x} \quad (8)$

$$Z_{1x} = 4 + j3 - j5 = 4 - j2;$$

$$Z_{1k} = \frac{(4 + j3)(-j5)}{4 + j3 - j5} + 4 + j3 = 9 + j0,5$$

$Z_{2x} = Z_{1x} = 4 - j2$ (м.к. расщ. зем. под шунтированием)


$$Z_{1k} = Z_{2k} = 9 + j0,5$$

$$A_{11} = \sqrt{\frac{(4 - j2)}{(4 - j2 - 9 - j0,5)}} = \sqrt{\frac{4 - j2}{-5 - j2,5}} = 0,4 + j0,8$$

$$A_{21} = \frac{0,4 + j0,8}{4 - j2} = j0,2$$

$$A_{12} = (0,4 + j0,8)(9 + j0,5) = 3,2 + j7,4$$

$$A_{22} = j0,2(4 - j2) = 0,4 - j0,8$$

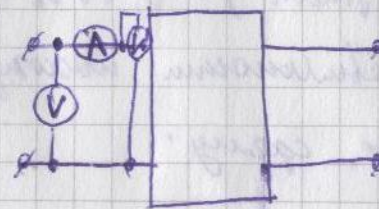

$$Z_{1x} = \frac{U_1}{I_1}$$

$$Z_{1x} = Z_{1k} \cdot e^{j\varphi_{1x}}$$


$$P = U_{1x} I_{1x} \cos \varphi_{1x} \rightarrow \varphi_{1x}$$

Проверка:

$$A_{11} A_{22} - A_{12} A_{21} = 1$$

Поскольку зем. под шунтирует то ок характер получается один характер сопротивл
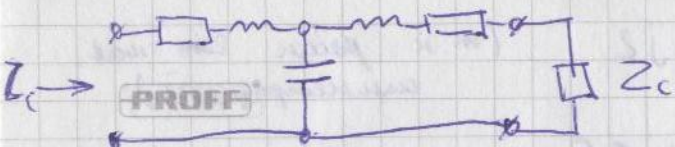
$$Z_c = \sqrt{Z_{2x} Z_{2k}} = \sqrt{Z_{1x} Z_{1k}}; \quad Z_c = \sqrt{\frac{A_{12}}{A_{21}}} = 6,22 - j1,3$$




$$Z_c = \frac{(4+j3)(6,22-j1,29)(-j5)}{4+j3+6,22-j1,29-j5} + 4+j3 \approx 6,22-j1,29$$

По найд. А-коэфф. определить перу передачи
сет. нап.

$$g = \alpha + j\beta = \ln(\sqrt{A_{11}A_{22}} + \sqrt{A_{12}A_{21}}) = 0,7636 + j1,26$$

В качестве проверки правильности подсчета


g - рассчитать ссез. схему.

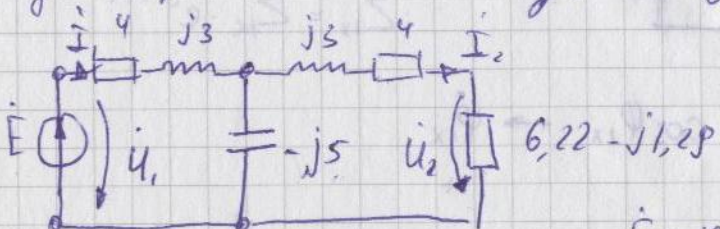

$$E = 100 \text{ В}$$

Опред. во ск-ко рф U_1 отн. от U_2 и I_1 отн.
от I_2 по величине и фаз. раз.

4

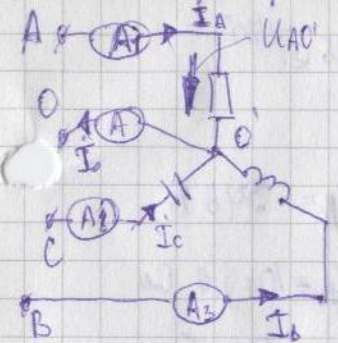


$$A_1 = A_2 = A_3 = 2 \text{ A}$$

A-?

PROFF
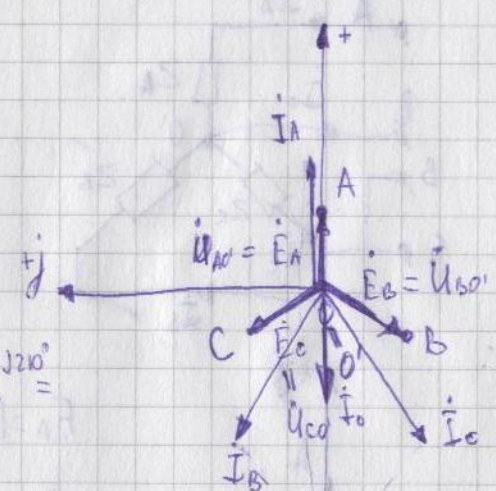
$$\begin{aligned} \dot{I}_A &= 2e^{j0^\circ} = 2 \\ \dot{I}_B &= 2e^{j(-120^\circ-90^\circ)} = 2e^{-j210^\circ} \\ \dot{I}_C &= 2e^{j120^\circ} \end{aligned}$$





$$\dot{I}_0 = \dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C = 2 - 1,73 + j - 1,73 - j1 = -1,46 = 1,46e^{j180^\circ}$$

$$A = 1,46 \text{ A}$$

$$A_1 = A_2 = A_3 = 2 \text{ A}$$

A-?

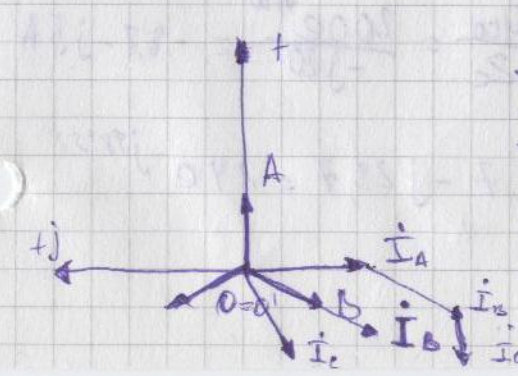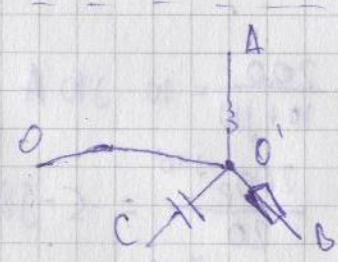


$$\begin{aligned} \dot{I}_A &= 2e^{-j90^\circ} \\ \dot{I}_B &= 2e^{-j120^\circ} \\ \dot{I}_C &= 2e^{j120^\circ} \end{aligned}$$

$$\dot{I}_0 = -j2 - 1 - j1,73 - 1,73 - j1 = -2,73 - j4,73 = 5$$

PROFF

$$-(12,73 + j9,73) = -5,46 e^{j60^\circ} = 5,46 e^{-j120^\circ}$$

$$A = 5,46 \text{ A}$$

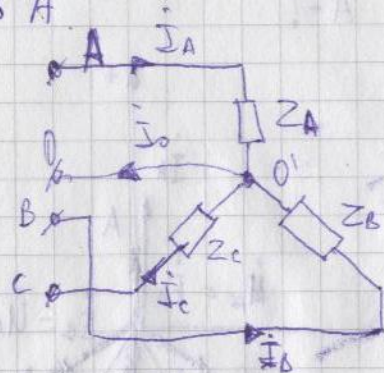


$$U_A = 346 \text{ V}$$

$$Z_A = 10 + j10 \text{ Ohm}$$

$$Z_B = 20 \text{ Ohm}$$

$$Z_C = -j20 \text{ Ohm}$$

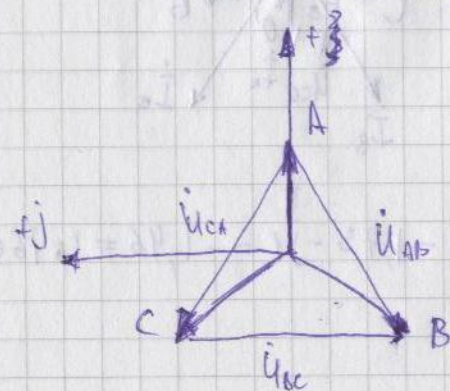

$$E_A = E_B = E_C = E_r = \frac{U_A}{\sqrt{3}} = 200 \text{ V}$$

$$\dot{E}_A = 200$$

$$\dot{E}_B = 200 e^{-j120^\circ}$$

$$\dot{E}_C = 200 e^{j120^\circ}$$

$$\dot{\varphi}_0 = \varphi_0$$

$$\dot{U}_{AO'} = \dot{E}_A$$

$$\dot{U}_{BO'} = \dot{E}_B$$

$$\dot{U}_{CO'} = \dot{E}_C$$


$$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_{AO'}}{Z_A} = \frac{200}{10 + j10} = 10 - j10 \text{ A}$$

$$\dot{I}_B = \frac{\dot{U}_{BO'}}{Z_B} = \frac{200 e^{-j120^\circ}}{20} = -5 - j8,7 \text{ A}$$


$$\dot{I}_C = \frac{\dot{U}_{CO'}}{Z_C} = \frac{200 e^{j120^\circ}}{-j20} = -8,7 - j5 \text{ A}$$

$$\dot{I}_0 = \dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C = -3,7 - j23,7 = 24 e^{-j98,52^\circ}$$

6

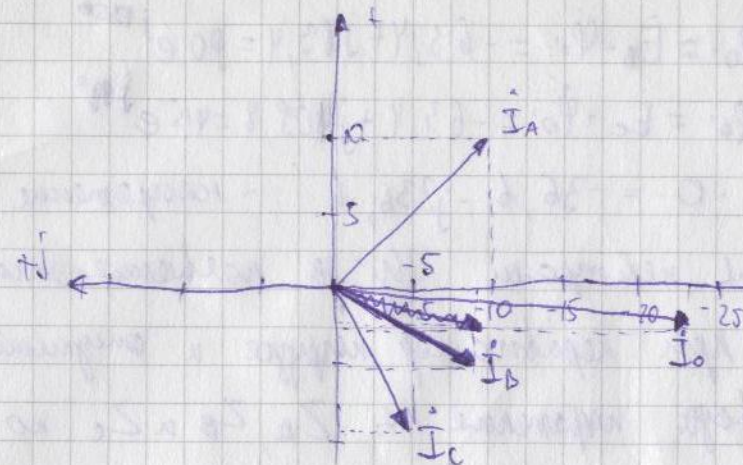

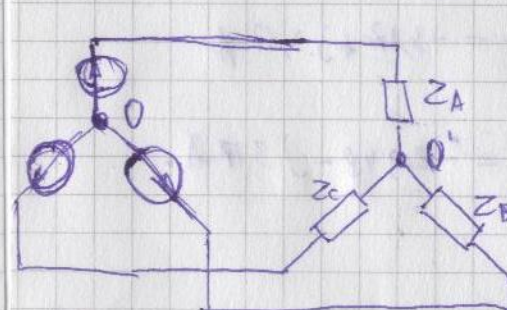Решим при помощи ~~теоремы~~ правила симметричного треугольника - способ симметричного преобразования



$$\dot{E}_A = 200 e^{-j120^\circ}$$

$$= -100 - j173,2$$

$$\dot{E}_C = 200 e^{j120^\circ} = -100 + j173,2$$

Меняя формулу

$$\varphi_0 = \frac{\dot{E}_A/Z_A + \dot{E}_B/Z_B + \dot{E}_C/Z_C}{1/Z_A + 1/Z_B + 1/Z_C}$$

$$= \frac{200}{10 + j10} + \frac{-100 - j173,2}{20} + \frac{-100 + j173,2}{-j20}$$

$$= \frac{1}{10 - j10} + \frac{1}{20} + \frac{1}{-j20}$$

$$= -36,6 - j236,6$$

$$\dot{U}_{AO'} = \dot{E}_A - \varphi_0 = \dot{E}_A - \dot{\varphi}_0 = 236,6 + j236,6 = 334 e^{j45^\circ}$$

7

$$\dot{U}_{A0'} = \dot{\varphi}_b - \dot{\varphi}_{0'} = \dot{E}_b - \dot{\varphi}_{0'} = -63,4 + j63,4 = 90 e^{j135^\circ}$$

$$\dot{U}_{C0'} = \dot{\varphi}_c - \dot{\varphi}_{0'} = \dot{E}_c - \dot{\varphi}_{0'} = -63,4 + j409,8 = 415 e^{j99^\circ}$$



$\dot{U}_{00} = \dot{\varphi}_{0'} - 0 = -36,6 - j236,6$ - напряжение смещения нейтралей. Из-за наличия этого напряж. при неравномер нагрузке и смещении нейтр. провода, напряжения на Z_A , Z_B и Z_C по величине значительно отличаются от номин. значений

$$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_{A0'}}{Z_A} = \frac{236,6 + j236,6}{10 + j10} = 25,66 A$$

$$\dot{I}_B = \frac{\dot{U}_{B0'}}{Z_B} = \frac{-63,4 + j63,4}{20} = -3,17 + j3,17 A$$

$$\dot{I}_C = \frac{\dot{U}_{C0'}}{Z_C} = \frac{-63,4 + j409,8}{-j20} = -20,49 - j3,17 A$$
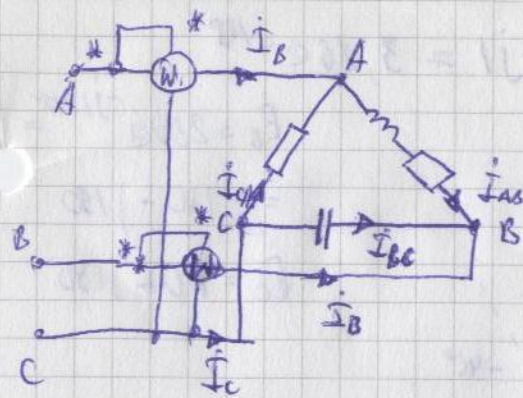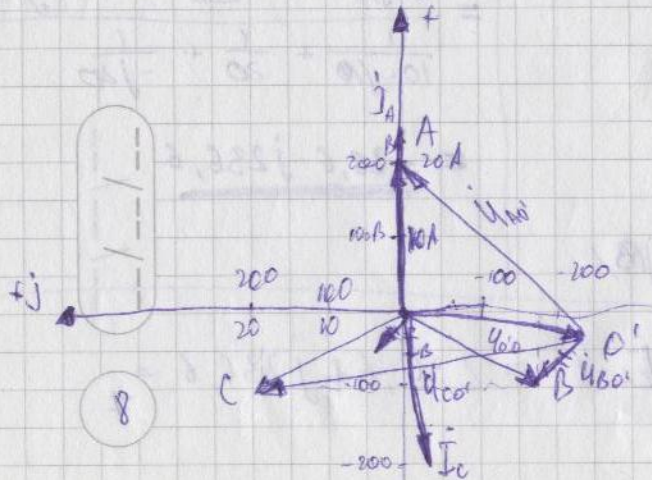
$$(\dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C = 0)$$




$$U_A = 380 V$$

$$Z_{AB} = 134,35 + j134,35 \Omega = 190 e^{j45^\circ}$$

$$Z_{BC} = -j190 \Omega$$

$$Z_{CA} = 190 \Omega$$

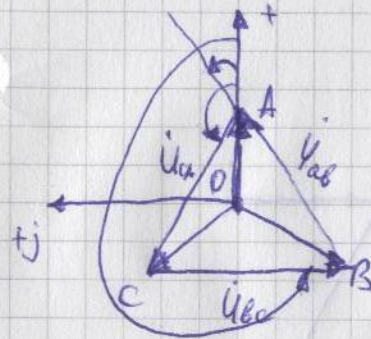

$$\dot{U}_{AB} = 380 e^{j30^\circ} V$$

$$\dot{U}_{BC} = 380 e^{-j90^\circ} V$$

$$\dot{U}_{CA} = 380 e^{j150^\circ} V$$

$$\dot{I}_{AB} = \frac{\dot{U}_{AB}}{Z_{AB}} = \frac{329 + j190}{134,35 + j134,35} = \frac{(529 + j190)(134,35 - j134,35)}{190^2}$$

$$= \frac{-j134,35}{190^2} = 1,93 - j0,52 = 2 e^{-j15^\circ}$$

$$\dot{I}_{BC} = \frac{\dot{U}_{BC}}{Z_{BC}} = \frac{380 e^{-j90^\circ}}{190 e^{-j90^\circ}} = 2$$


$$\dot{I}_{CA} = \frac{380 e^{j150^\circ}}{190} = 2 e^{j150^\circ} = -1,73 + j1$$

$$\begin{aligned} \dot{I}_A &= \dot{I}_{AB} - \dot{I}_{CA} = 1,93 - j0,52 + 1,73 - j1 = \\ &= 3,66 - j1,52 = 3,96 e^{-j22,55^\circ} \end{aligned}$$

$$\dot{I}_B = \dot{I}_{BC} - \dot{I}_{AB} = 0,07 + j0,52 = 0,525 e^{j22,55^\circ}$$

$$\dot{I}_c = \dot{I}_{cA} - \dot{I}_{Bc} = -3,73 + j1 = 3,86 e^{j168}$$

PROFF

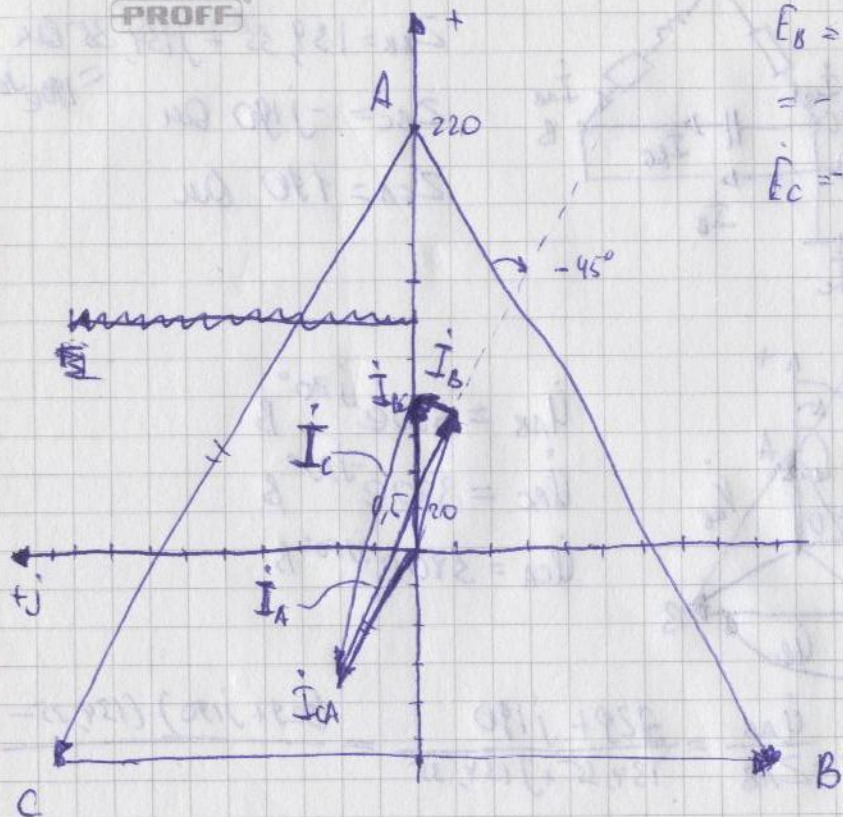

$$\begin{aligned} \dot{E}_B &= 220 e^{j120^\circ} = -110 - j190 \\ \dot{E}_C &= 220 e^{j240^\circ} = -110 + j190 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_1 &= \operatorname{Re} [\dot{U}_{AC} \dot{I}_A^*] = \operatorname{Re} [-380 e^{j150^\circ} \cdot 3,96 e^{-j172,55^\circ}] = \\ &= \operatorname{Re} [-1504,8 \cdot e^{j172,55^\circ}] = \operatorname{Re} [1493 - j195] = \\ &= 1493 \text{ Вт} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} P_2 &= \operatorname{Re} [\dot{U}_{BC} \dot{I}_B^*] = \operatorname{Re} [-j380 \cdot (0,07 - j0,02)] = \\ &= -198 \text{ Вт} \end{aligned}$$

10

$$P = P_1 + P_2 = 1493 - 198 = 1295 \text{ Вт}$$

$$P = 2^2 \cdot 180 + 2^2 \cdot 134,35 = 1297,4 \text{ Вт}$$

PROFF

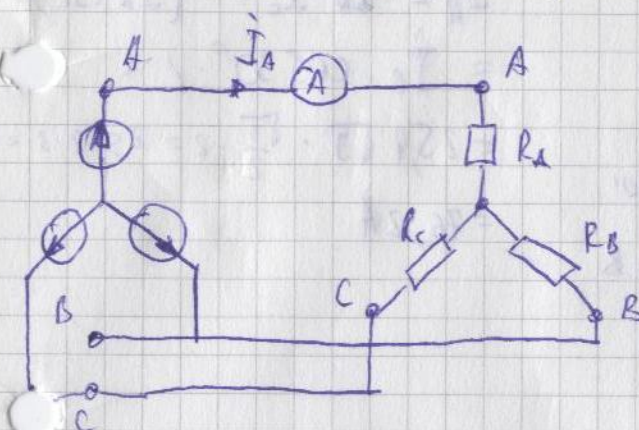

$$U_n = 220 \text{ В}$$

$$R_A = R_B = R_C = 5 \text{ Ом}$$


$$1) \text{ Ур } \dot{I}_A; P$$

$$2) \text{ КЗ ф. А}$$

$$3) \text{ корот ф. А}$$

Решить задачу, найти и описать фазные токи и напряж. в проводах при коротком замыкании фазы А и при обрыве фазы А

1)

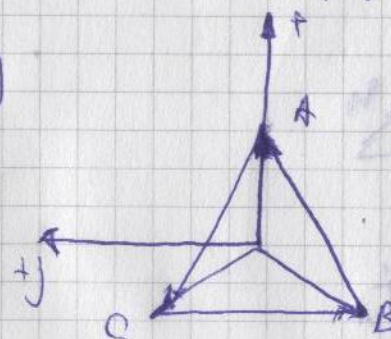

$$E_A = E_B = E_C = \frac{U_n}{\sqrt{3}} = 127 \text{ В}$$

$$\varphi_0' = \varphi_0$$


$$\dot{I}_A = \frac{E_A}{R_A} = 25,4 \cdot e^{j0^\circ}$$

$$\dot{I}_B = \frac{E_B}{R_B} = 25,4 \cdot e^{-j120^\circ}$$


$$\dot{I}_C = \frac{E_C}{R_C} = 25,4 \cdot e^{j120^\circ}$$

$$P = 3 I_A^2 \cdot R_A = 967 \text{ кВт}$$

2)

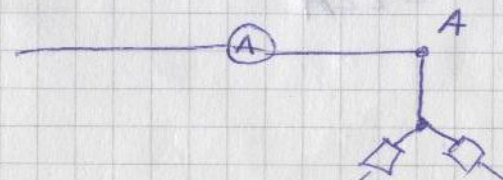

11


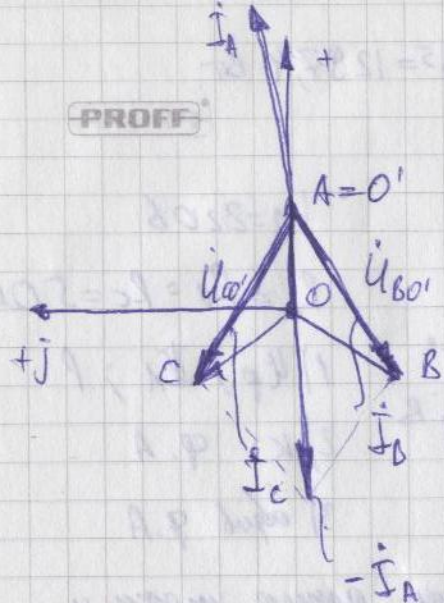


$$I_A = -I_B - I_C = -(I_B + I_C) =$$

$$= I_B \cdot \cos 30^\circ \cdot 2 =$$

$$= 25,4 \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 2 = 25,4 \cdot 3 =$$

$$= 76,2 \text{ A}$$

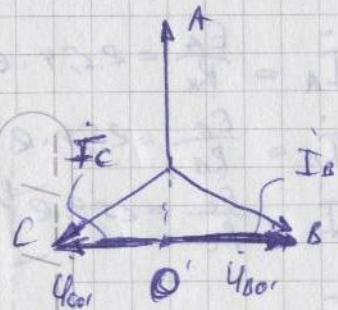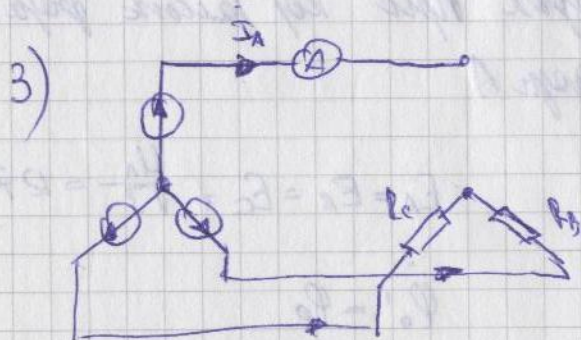

$$I_B = -I_C$$

$$I_B = I_C = \frac{\sqrt{3}}{2} = 22 \text{ A}$$

12

(продолжение лекции)

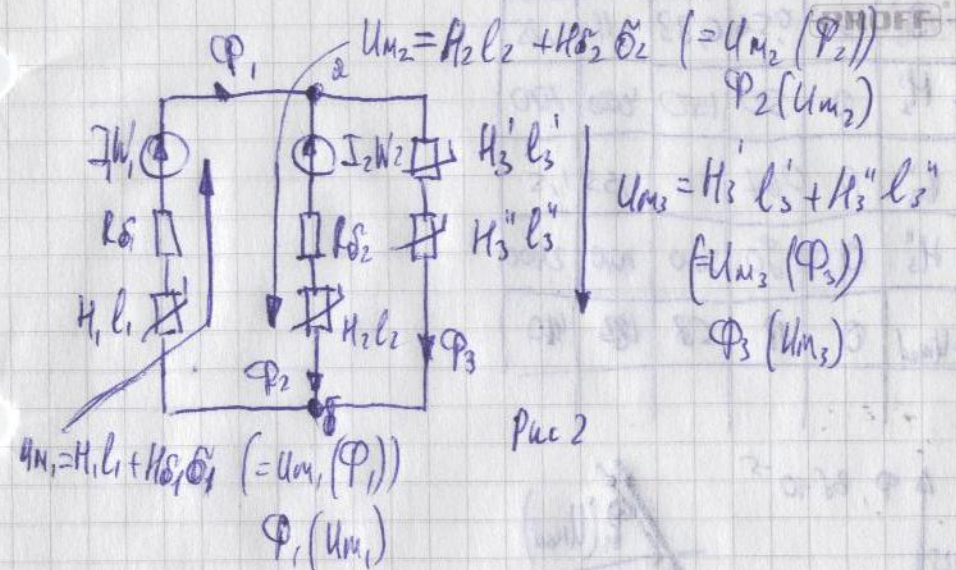


Рис 2

$$\Phi_1 = \Phi_2 + \Phi_3 \rightarrow \Phi_1 [U_{\text{маг}}] = (\Phi_2 + \Phi_3) [U_{\text{маг}}]$$

$$U_{\text{маг}}(\Phi_3) = U_{\text{маг}}(\Phi_3) = H_3' l_3' + H_3'' l_3''$$


$$U_{\text{маг}}(\Phi_2) = U_{\text{маг}}(\Phi_2) + I_2 W_2 = H_2 l_2 + H_2 \delta_2 + I_2 W_2$$

$$U_{\text{маг}}(\Phi_1) = U_{\text{маг}}(\Phi_1) + I_1 W_1 = H_1 l_1 + H_1 \delta_1 + I_1 W_1$$

Φ_2	0	50	75	100	112,5	125	$\cdot 10^{-5} \text{ Вб}$
B_2	0	0,67	1	1,33	1,5		Tл
H_2	0	80	300	1000	2400		A/m (по кривой намагничивания)
$H_2 \frac{l_2}{H_0}$	0	5,3	7,96	10,6	11,84		A/m
$U_{\text{маг}}$	0	129	217	373	598		A
$U_{\text{маг}}(\Phi_2)$	300	428	517	673	898		A

13

Φ_3	0	50	75	100	112,5
$\Phi_3^* \rightarrow B_3'$	0	0,56	0,83	1,1	1,25
H_3'	0	50	150	800	700
$\Phi_3 \rightarrow B_3''$	0	0,67	1	1,33	1,5
H_3''	0	90	300	100	2400
$U_{H3} = U_{Hад}$	0	18	58	182	410

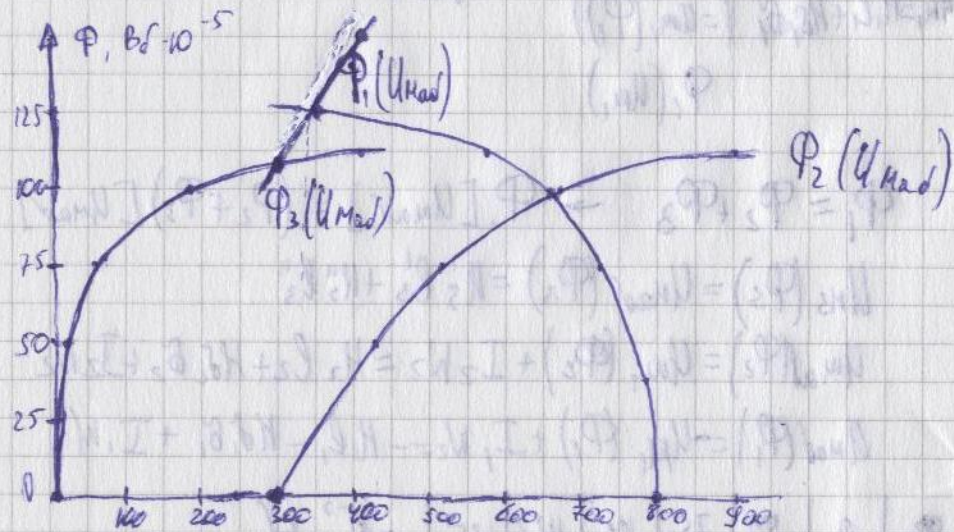


$U_{Hад} = 330 \text{ A}$ $\Phi_1 = 125 \text{ B}$; $\Phi_2 = 12,5 \text{ B}$;
 $\Phi_3 = 112,5 \text{ B}$

14) Примерание: очевидно, что рассматриваемый образец представляет собой и электр

схема пост тока с перем. эл-ментами, имеющая такую структуру, которая изображена на рисунке?

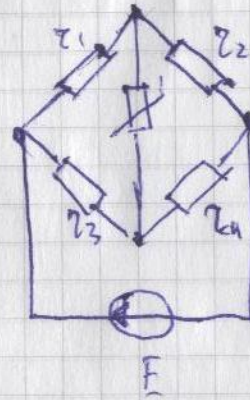Задать на цепи пост. тока с перем. эл-ментами



$E = 70 \text{ В}$

$Z_1 = 6 \text{ Ом}$

Найти: I_5 - ?

$Z_2 = 4 \text{ Ом}$

$Z_3 = 2 \text{ Ом}$

$Z_4 = 8 \text{ Ом}$

ВАХ симметр и задана табл.

U	0	5	10	15	20	25
I	0	0,15	0,5	1,2	2	3,5

Если схема имеет одну ветвь с перем. эл-ментами, то при режиме холостого хода использовать МЭГ

1)




$I_{12 \text{ КХ}} = \frac{E}{Z_1 + Z_2} = 7 \text{ А}$

$I_{34 \text{ КХ}} = \frac{E}{Z_3 + Z_4} = 7 \text{ А}$




15

$$U_{ad,xy} = I_{12,xx} \cdot Z_2 = I_{34} \cdot Z_4 = 7 \cdot 4 - 7 \cdot 8 = -28 \text{ B}$$


PROFF

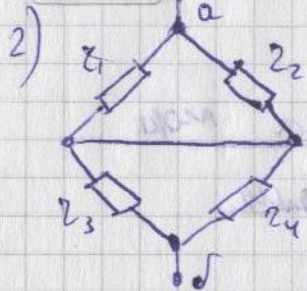
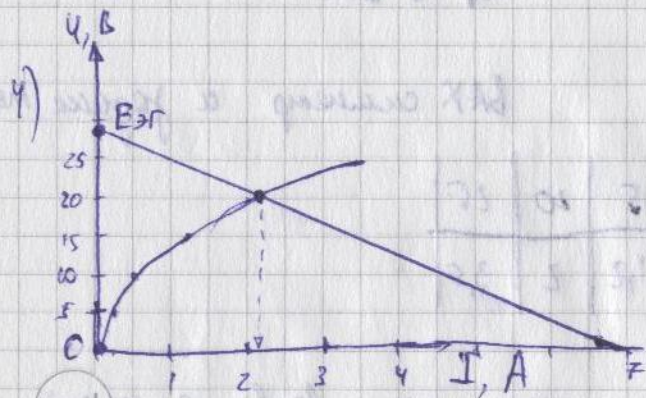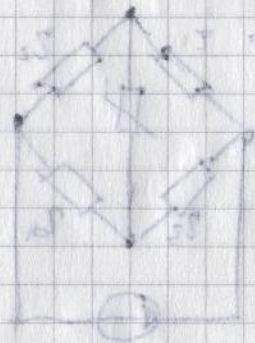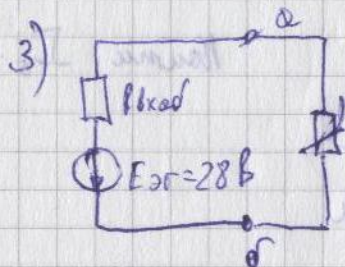
$$R_4 = \frac{Z_1 \cdot Z_2}{Z_1 + Z_2} + \frac{Z_3 \cdot Z_4}{Z_3 + Z_4} = 4 \text{ Ом}$$




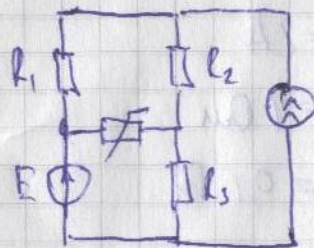
8/3: решите эту задачу, если
известно $E - J = 16 \text{ A}$




$$R_1 = 1 \text{ Ом} \quad E = 18 \text{ B}$$

$$R_2 = 2 \text{ Ом} \quad J = 6 \text{ A}$$

$$R_3 = 3 \text{ Ом}$$

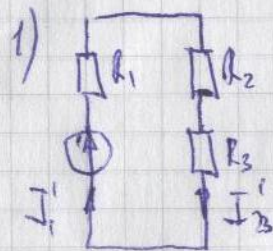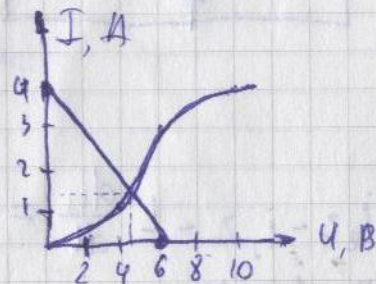
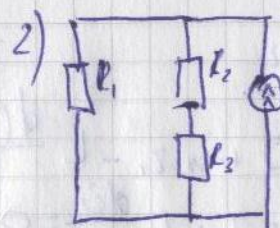
$$I_1' = I_{23}' = \frac{E}{R_1 + R_2 + R_3} = 3 \text{ A}$$



$$I_{23}' = J \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2 + R_3} = 1 \text{ A}$$

$$I_1'' = J \cdot \frac{R_2 + R_3}{R_1 + R_2 + R_3} = 5 \text{ A}$$


$$I_1 = I_1'' - I_1' = 2 \text{ A}$$

$$I_{23} = I_{23}' + I_{23}'' = 4 \text{ A}$$

$$R_{bx ad} = \frac{(R_1 + R_2) R_3}{R_1 + R_2 + R_3} = 1,5$$

$$U_{ad,xx} = -I_1 R_1 + I_{23} R_2 = -2 \cdot 1 + 4 \cdot 2 = 6 \text{ B}$$

$$I_{15} = 1,2 \text{ A}$$

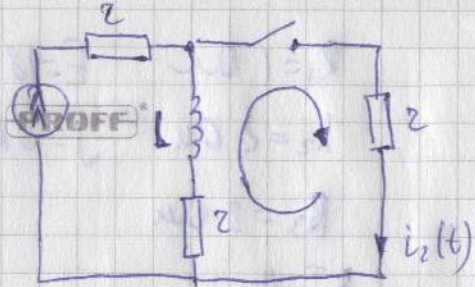

$$J = 2A$$

$$Z = 4 \Omega$$

$$L = 0,1 H$$

$$i_2(t) = ?$$

$$i_2 Z - i_1 Z - L \frac{di_1}{dt} = 0,$$

$$J = i_1 + i_2$$

$$i_1 = J - i_2$$

$$i_2 Z - Z(J - i_2) - L \frac{d(J - i_2)}{dt} = 0,$$

$$2i_2 Z - 2J + L \frac{di_2}{dt} = 0$$


$$\frac{di_2}{dt} + \frac{2Z}{L} i_2 = \frac{2J}{L}; \text{ (HAY)}$$

$$1] i_2 = i_{2np} + i_{2cb}$$

$$i_{2np} = \frac{J}{2} = 1A$$

$$\frac{di_{2cb}}{dt} + \frac{2Z}{L} i_{2cb} = 0 \text{ (OAY)}$$

$$18] 3] i_{2cb} = Ae^{pt}$$

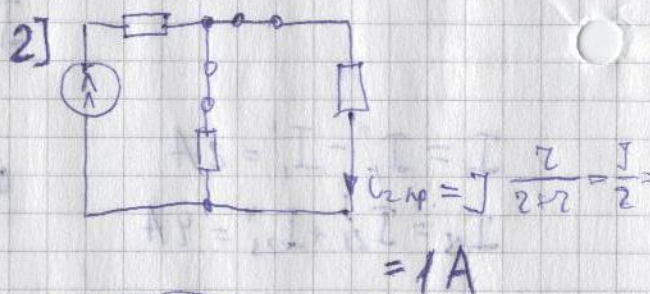


$$p Ae^{pt} + \frac{2Z}{L} Ae^{pt} = 0$$

$$p + \frac{2Z}{L} = 0$$

характеристическое уравнение

$$p = -\frac{2Z}{L} = -80 [c^{-1}]$$

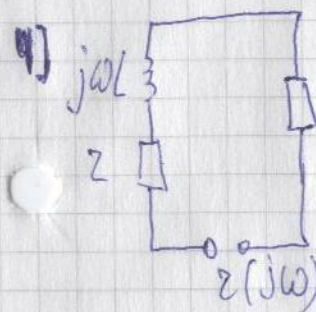

$$Z(j\omega) = Z + Z + j\omega L$$


$$j\omega \rightarrow p$$

$$2Z + Lp = 0$$


$$5] p = -\frac{2Z}{L} = -80$$

$$6] i_2(0+) = i_{2np}(0+) + i_{2cb}(0+) = 1 + A = ?$$

$$7] \text{ (HAY)} i_1(0-)$$

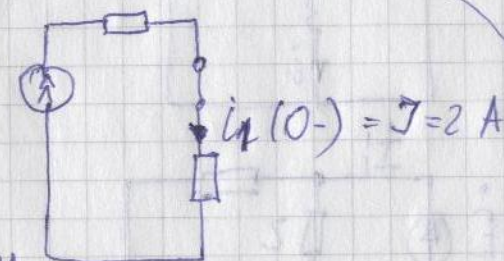
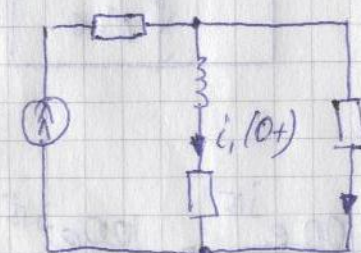
$$8] \text{ (3K)} i_1(0+) = i_1(0-) = 2A$$




$$9] i_2(0+) = ? \text{ (3AY)}$$

$$i_2(0+) = J - i_1(0+) = 0$$

$$11] i_2 = 1 - 1e^{-80t}$$

$$10] A = -1$$

$$19]$$

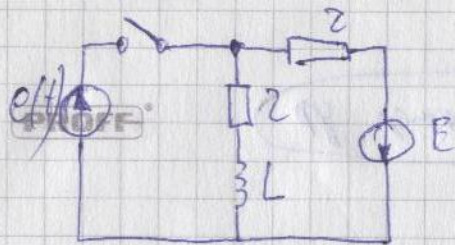

$$Z = 10 \Omega$$

$$L = 0,01 \text{ H}$$


$$E = 400 \text{ B}$$

$$e = 100\sqrt{2} \sin(1000t + 15^\circ) \text{ B}$$



$$i(t) = ?$$

$$1) i = i_{np} + i_{ob}$$

$$2) i_{np} = ?$$

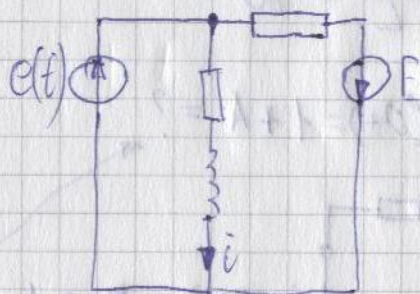

$$i = i' + i''$$

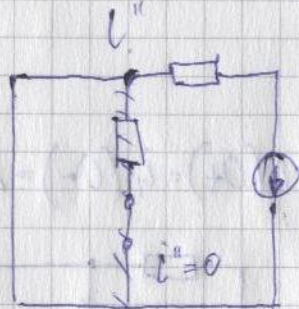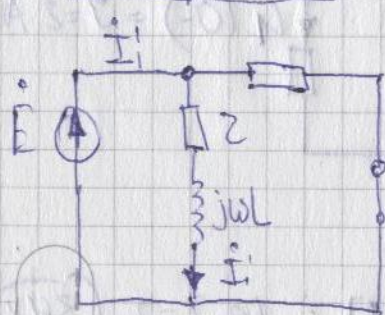


$$\dot{E} = \dot{I}'Z + \dot{I}'j\omega L$$

$$\dot{I}' = \frac{\dot{E}}{Z + j\omega L} = \frac{100e^{j15}}{10 + j10} = \frac{100e^{j15}}{10\sqrt{2}e^{j45}} =$$

$$= \frac{10}{\sqrt{2}} e^{-j30}$$

$$i' = \frac{10}{\sqrt{2}} \sqrt{2} \sin(1000t - 30^\circ)$$

$$3) i_{ob} = A e^{pt}$$

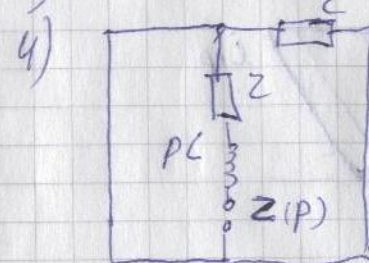

$\Rightarrow$




$$Z(p) = Z + pL = 0$$

$$5) p = -\frac{Z}{L} = -1000$$

$$6) i(0+) = 10 \sin(-30^\circ) + A = -5 + A = ?$$

$$7) \text{ HH } \gamma$$

схема го кондензатора

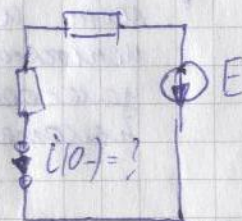

$$i(0-) = \frac{-E}{Z + Z} = -20 \text{ A}$$

$$8) 3 \text{ K}$$



$$i(0+) = i(0-) = -20 \text{ A}$$

$$10) -5 + A = -20 \Rightarrow A = -15$$

4

$$11) i = 10 \sin(1000t - 30^\circ) - 15e^{-1000t}$$

PROFF

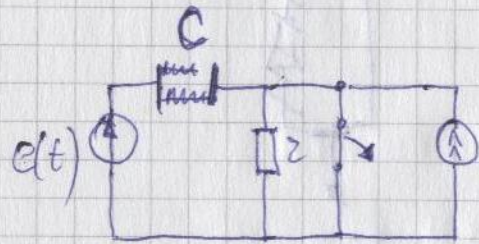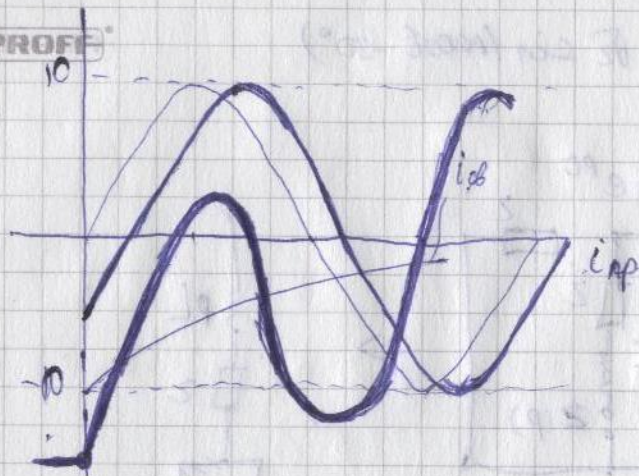

$$Z = 100 \text{ Ом}$$

$$L = 4 \text{ мГн}$$

$$C = 10 \text{ мкФ}$$

$$e = 1000\sqrt{2} \sin(1000t + 45^\circ) \text{ В}$$

$$i, - ?$$


$$1) i = i_{\text{imp}} + i_{\text{ob}}$$

$$2) i_{\text{imp}} - \text{св. поле катушки}$$


! Т.к. схема содержит катушку и конденсатор, то решение задачи сводится к нахождению установившегося режима!



$$i_{\text{imp}} = ?$$

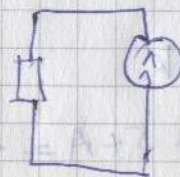

$$i_{\text{ob}} = 0$$

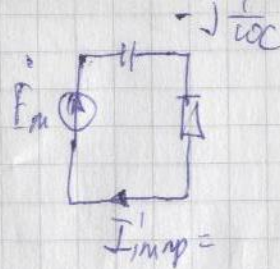

$$i_{\text{imp}} = \frac{E_m}{Z \sqrt{1 + \frac{1}{\omega^2 C^2}}} = 10e^{j80}$$

PROFF

$$i_{\text{imp}} = 10 \sin(1000t + 80^\circ) = i_{\text{imp}}$$

$$4) Z(p)$$




$$Z(p) = Z + \frac{1}{pC} = 0$$

$$5) 2pC + 1 = 0$$

$$p = -\frac{1}{2C} = -1000$$

$$6) i_1(0+) = 10 \sin 80 + A = 10 + A = ?$$

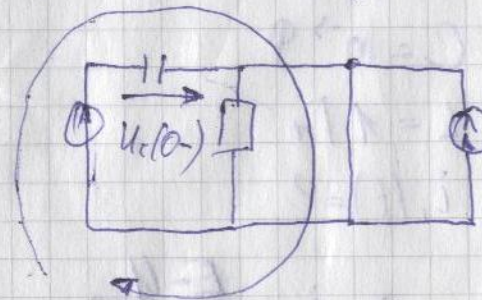
$$7) \text{ ННУ св. поле катушки } u_c(0-) = ?$$



$$u_c(0-) = e(0-) = 1000\sqrt{2} \sin 45 = 1000 \text{ В}$$

$$8) \text{ ЗК } u_c(0+) = 1000 \text{ В}$$


$$9) \text{ ЗНУ } t = 0+$$

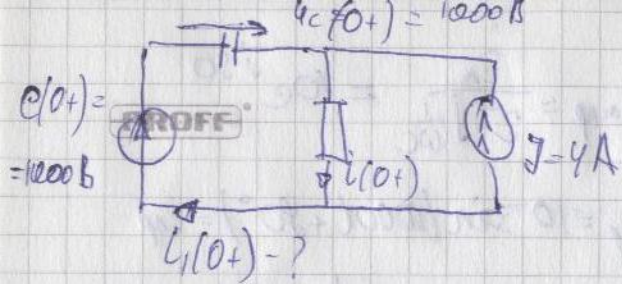

$$\begin{cases} i_c(0+) = i_r(0+) \rightarrow i_r(0+) = -4 \text{ A} \\ u_c(0+) = u_c(0+) + i_r(0+) \cdot R \rightarrow i_r(0+) = 0 \text{ A} \end{cases}$$

10) $10 + A = -4$; $A = -14$

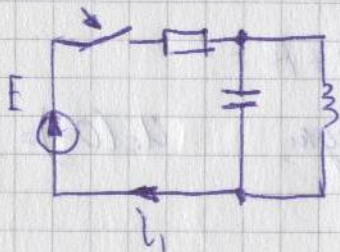11) $i = 10 \sin \sin(1000t + 90^\circ) - 14e^{-1000t}$



$E = 100 \text{ V}$

$R = 10 \text{ Ohm}$


$C = 10^{-3} \text{ F}$

$L = 1 \text{ mH}$



$i_1(t) = ?$

0) $U_c (E = i_1 R + U_c) \Rightarrow i_1 = \frac{E - U_c}{R}$

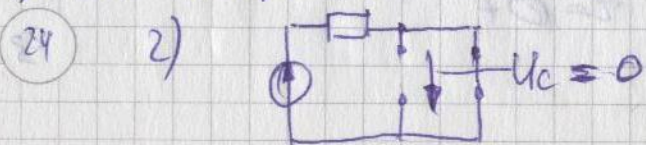1) $U_c = U_{\text{comp}} + U_{\text{ceh}}$



3) X y

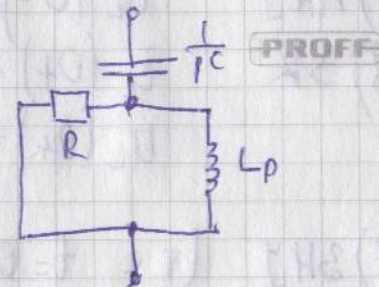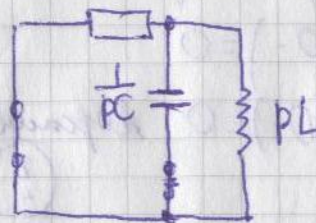

$$\frac{R \cdot L_p}{R + L_p} + \frac{1}{pC} = 0 ; R L_p^2 C + R + L_p = 0 ;$$

$$p^2 + \frac{1}{RC} p + \frac{1}{LC} = 0 ;$$

$$p^2 + 100p + 1000 = 0 ;$$

4) $p_{1,2} = -50 \pm \sqrt{2500 - 1000} = -50 \pm 38,75 ;$

$p_1 = -11,27 ; p_2 = -88,75$

5) $U_{\text{ceh}} = A_1 e^{-11,27t} + A_2 e^{-88,75t}$

6) $U_c(0+) = U_{\text{comp}}(0+) + U_{\text{ceh}}(0+) = A_1 + A_2 = ?$

$$\frac{dU_c}{dt} = -11,27 A_1 e^{-11,27t} - 88,75 A_2 e^{-88,75t}$$

$$\left. \frac{dU_c}{dt} \right|_{t=0} = -11,27 A_1 - 88,75 A_2 = ??$$

$$i_c = C \frac{dU_c}{dt} \quad \left. \frac{dU_c}{dt} \right|_{t=0} = \frac{i_c(0+)}{C}$$

25

7) ННУ

8) 3K


$$i_L(0-) = 0; \quad u_C(0-) = 0$$

$$i_L(0+) = i_L(0-) = 0$$

$$u_C(0+) = u_C(0-) = 0 \quad \text{попробов вычислить}$$

(?)

9) 3НУ (т.е. $t = 0+$)

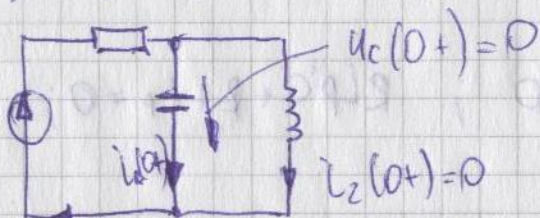

$$i_R(0+) = i_C(0+) + i_L(0+)$$


$$E = i_C(0+) \cdot R + u_C(0+) \Rightarrow i_C(0+) = \frac{E}{R} = 10 \text{ A}$$

$$\frac{10}{C} \quad \text{вычисляю (?)}$$

$$10) \begin{cases} A_1 + A_2 = 0 \\ -11,27 A_1 - 88,73 A_2 = 10 \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} A_1 &= 129 \\ A_2 &= -129 \end{aligned}$$

$$11) u_C = 129 e^{-11,27t} - 129 e^{-88,73t}$$
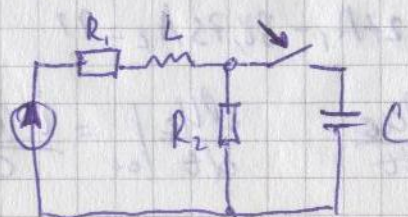
$$12) i_L = \frac{E - u_C}{10} = 10 - 12,9 e^{-11,27t} + 129 e^{-88,73t}$$



$$E = 100 \text{ В}$$

$$R_1 = R_2 = 10 \text{ Ом}$$

$$L = 5 \text{ мГн}$$


$$C = 10 \text{ мкФ}$$

$$u_L(t)$$

$$0) i_L \quad (u_L = L \frac{di_L}{dt})$$


$$1) i_L = i_{Lmp} + i_{Lcb}$$

$$2) i_{Lmp} = ?$$

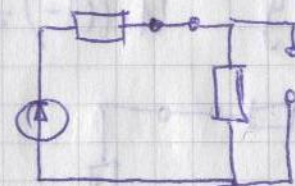

$$i_{Lmp} = \frac{E}{R_1 + R_2} = 5 \text{ A}$$

3) X9

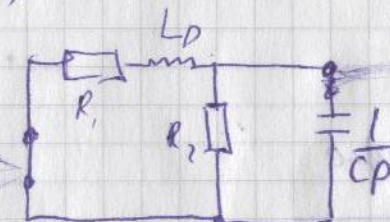

$$\frac{(R_1 + L_p) R_2}{R_1 + L_p + R_2} + \frac{1}{Cp} = 0$$

$$4) p_{12} = -6000 \pm j 2000$$

$$5) i_{Lcb} = A e^{-6000t} \sin(2000t + \psi)$$


$$6) i_L(0+) = 5 + A \sin \psi = (?)$$

$$\frac{di_L}{dt} = -6000 A e^{-6000t} \sin(2000t + \psi) + 2000 \cos(2000t + \psi) A e^{-6000t} \quad (27)$$

$$\left. \frac{di_L}{dt} \right|_{t=0+} = -6000 A \sin \Psi + 2000 A \cos \Psi = (??)$$


$$\left. \frac{di_L}{dt} \right|_{t=0+} = \frac{U_L(0+)}{L}$$

7) ННУ $U_C(0-) = 0$

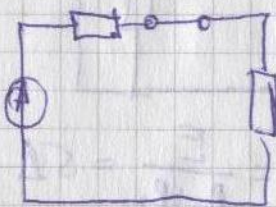


$$i_L(0-) = \frac{E}{R_1 + R_2} = 5 A$$

8) 3k $i_L(0+) = 5 A$ $U_C(0+) = 0$

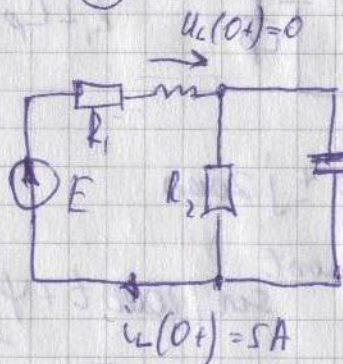

9) 3kV

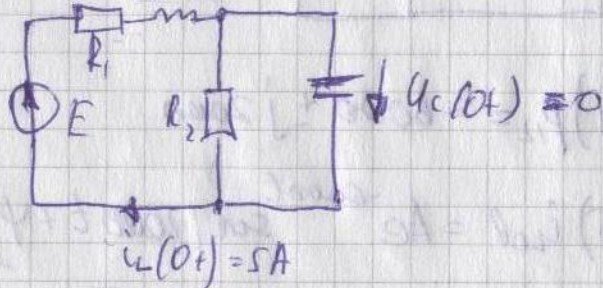

$$E = i_L(0+) \cdot R_1 + U_L(0+) + U_C(0+)$$

28 $U_C(0+) = 50$

$$\frac{U_L(0+)}{L}$$


10) $\begin{cases} 5 + A \sin \Psi = 5 \\ -6000 A \sin \Psi + 2000 A \cos \Psi = 10000 \end{cases}$

$$\begin{cases} A \sin \Psi = 0 \\ A \cos \Psi = 5 \end{cases}$$

$$\begin{matrix} \sin \Psi = 0 & \cos \Psi = 1 \\ A = 5 & \Psi = 0^\circ \end{matrix}$$

11) $i_L = 5 + 5 e^{-6000t} \sin 2000t$

12) $U_L = L \frac{di_L}{dt} = \dots$

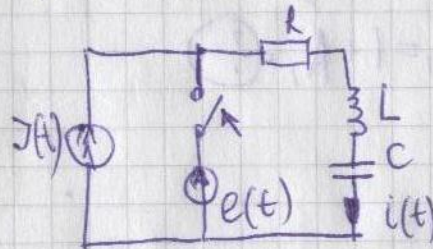

$$j(t) = 2\sqrt{2} \sin(10^4 t + 135^\circ) A$$


$$e(t) = 100\sqrt{2} \sin(10^4 t + 45^\circ) B$$

$$R = 100 \Omega; L = 5 \mu H$$

$$C = 2 \mu F$$

1) —

1) $i = i_{np} + i_{cb}$

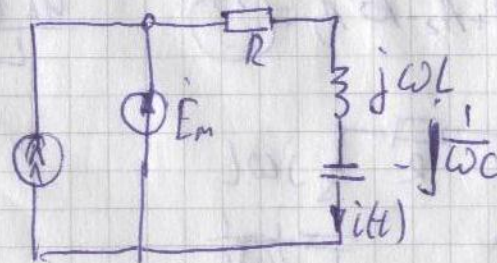

$$I_{np} = \frac{E_m}{R + j\omega L - j\frac{1}{\omega C}}$$


$$= \frac{100\sqrt{2} e^{j45^\circ}}{100 + j50 - j50} =$$

$$= \sqrt{2} e^{j45^\circ}$$

$$i_{np} = \sqrt{2} \sin(10^4 t + 45^\circ) A$$

PROFF

3) XY

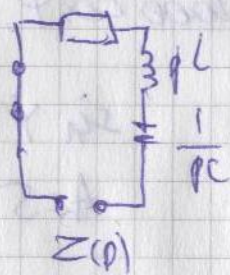

$$Z(p) = R + pL + \frac{1}{pC} = 0$$

$$4) p_{12} = -10^4$$

$$5) i_{cb} = (A_1 + A_2 t) e^{-10^4 t}$$

$$6) i(0+) = i_{np}(0+) + i_{cb}(0+)$$

$$i(0+) = \sqrt{2} \sin 45^\circ + A_1 = 1 + A_1 = (?)$$

$$\frac{di}{dt} = \frac{di_{np}}{dt} + \frac{di_{cb}}{dt}$$


$$\frac{di}{dt} = \sqrt{2} \cdot 10^4 \cos(10^4 t + 45^\circ) + A_2 e^{-10^4 t}$$

$$-10^4 (A_1 + A_2 t) e^{-10^4 t}$$

$$\left. \frac{di}{dt} \right|_{0+} = 10^4 + A_2 - 10^4 A_1 = (??)$$

$$\frac{u_L(0+)}{L}$$

7) HHY

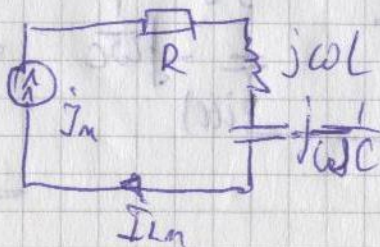

30

$$I_{Lm} = I_m = 2\sqrt{2} e^{j135^\circ}$$

$$U_{Lm} = I_{Lm} \left(-j \frac{1}{\omega C} \right) = 2\sqrt{2} e^{j135^\circ} 50 e^{-j90^\circ} = 100\sqrt{2} e^{j45^\circ} B$$

$$i_L(t) = 2\sqrt{2} \sin(10^4 t + 135^\circ)$$

$$u_C(t) = 100\sqrt{2} \sin(10^4 t + 45^\circ)$$


$$i_L(0-) = 2\sqrt{2} \sin 135^\circ = 2\sqrt{2} \frac{\sqrt{2}}{2} = 2 A$$

$$u_C(0-) = 100\sqrt{2} \sin 45^\circ = 100 B$$

$$8) 3K \quad i_L(0+) = 2 A$$

$$u_C(0+) = 100 B$$

9) HHY

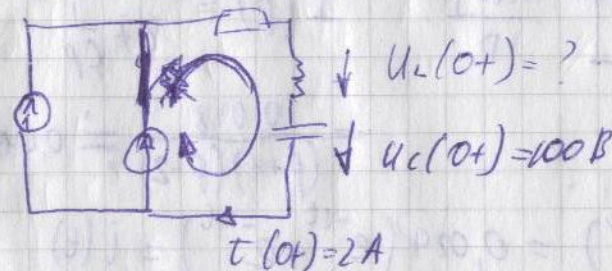

$$e(0+) = 100 B$$

$$e(0+) = i(0+) R + u_L(0+) + u_C(0+) \quad (3)$$